

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

مبانی برق ۲

جلسه ۹


تاریخ: ۱۳۹۷ مهر هشتم




ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل


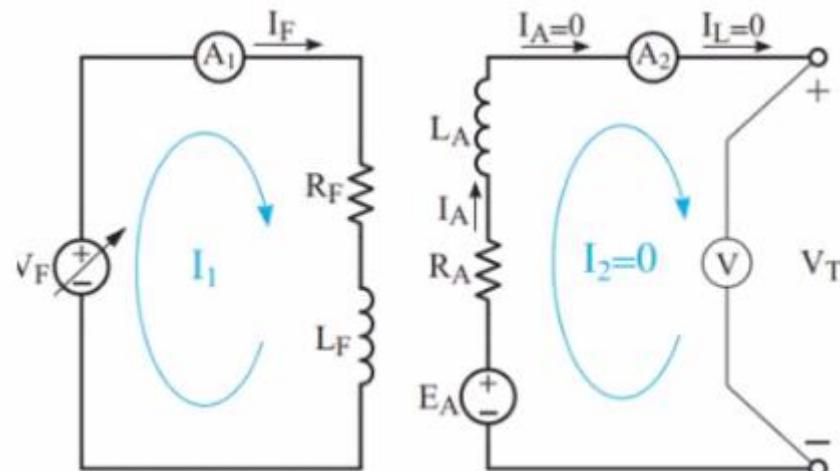
$$E_A = V_T \leftarrow \omega = cte, I_L = 0$$



- منحنی مشخصه بی باری رفت و برگشت

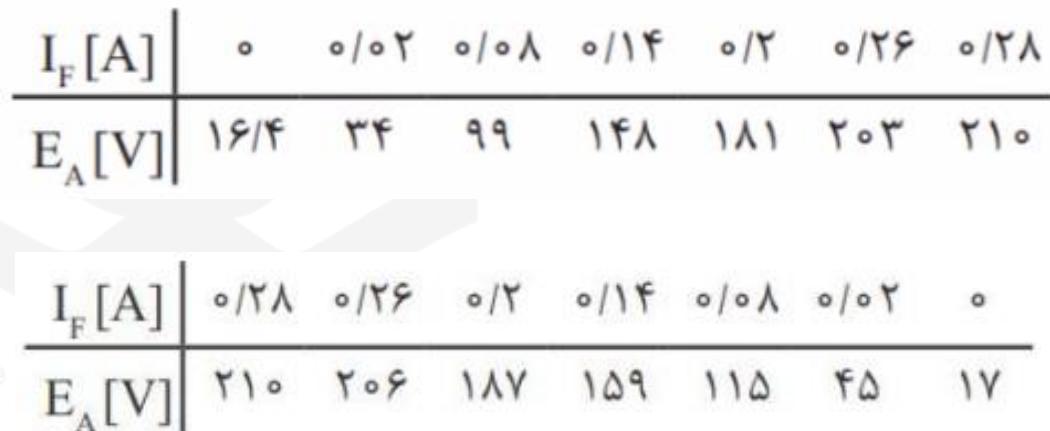


فناوری
دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل



- منحنی مشخصه بی باری

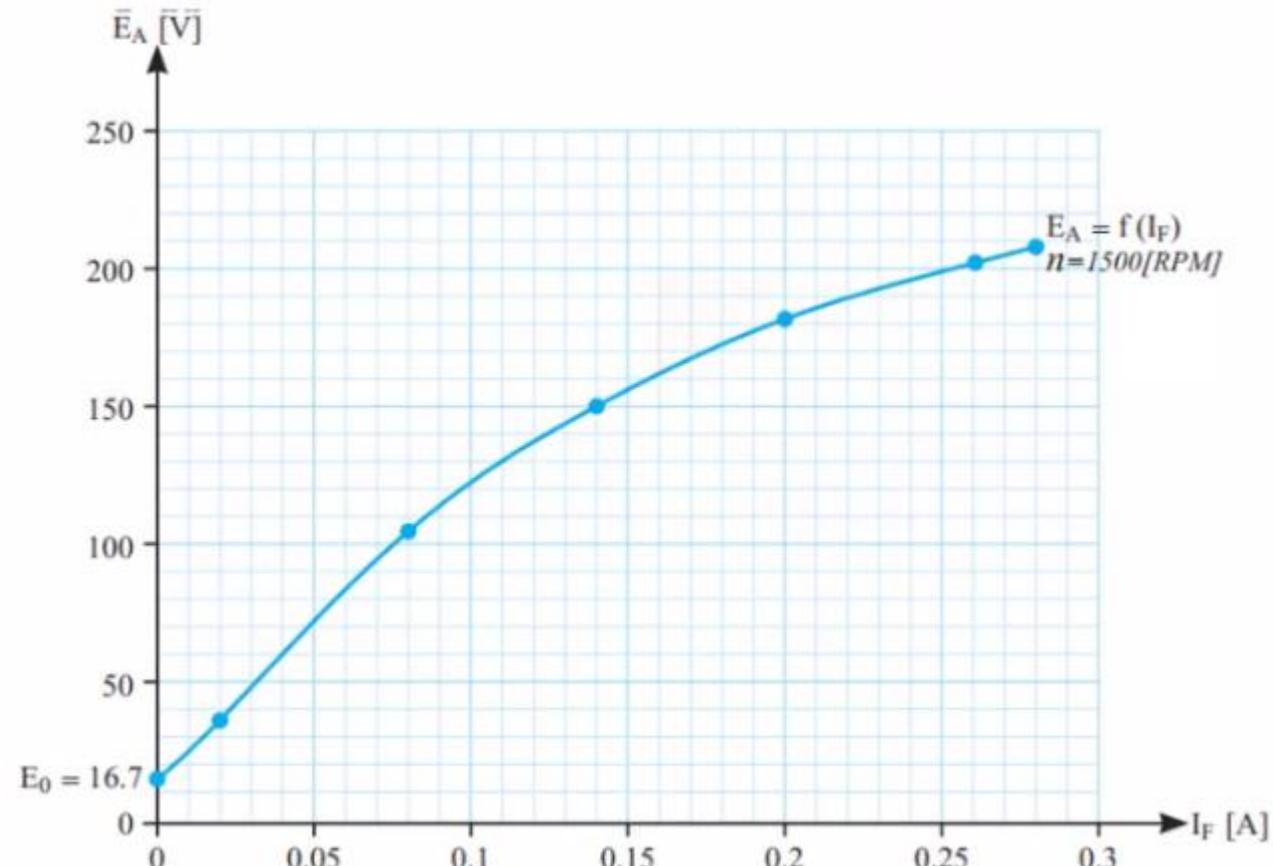




ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل



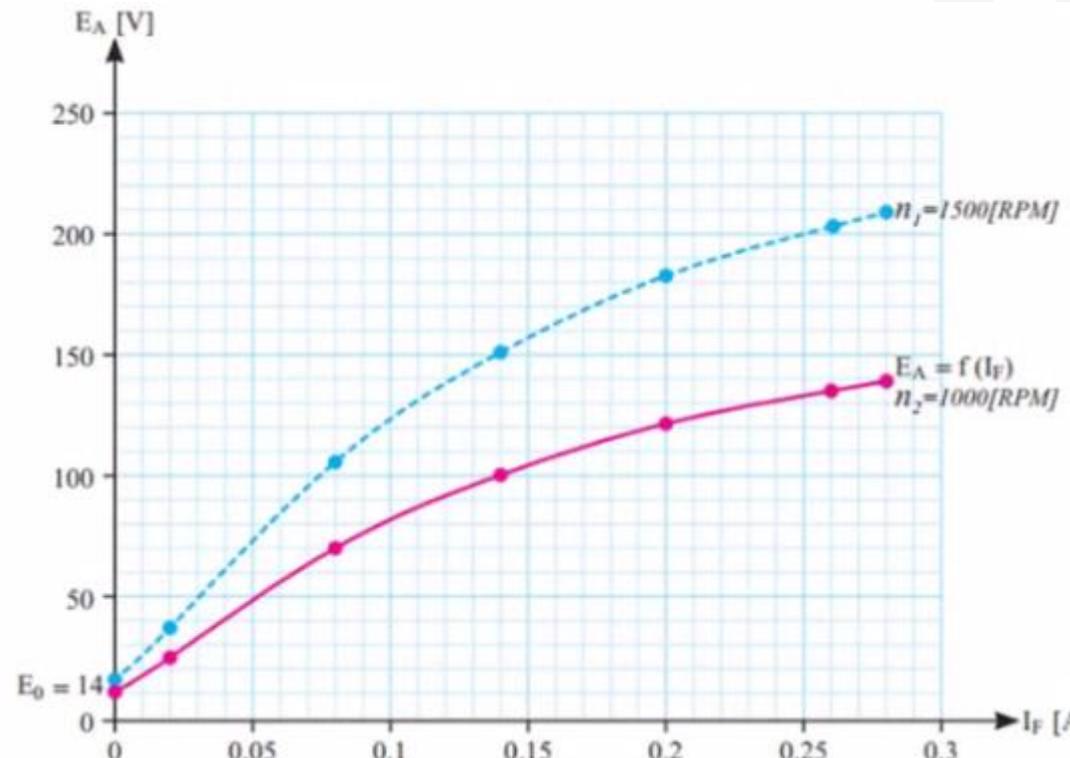- نیروی محرکه القایی متناسب با سرعت محور ژنراتور است.



$$E_A = K \varphi \omega$$

$$\times \frac{1500}{1800}$$

$$\frac{E_{A1}}{E_{A2}} = \frac{n_1}{n_2}$$





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل




- منحنی مشخصه بارداری

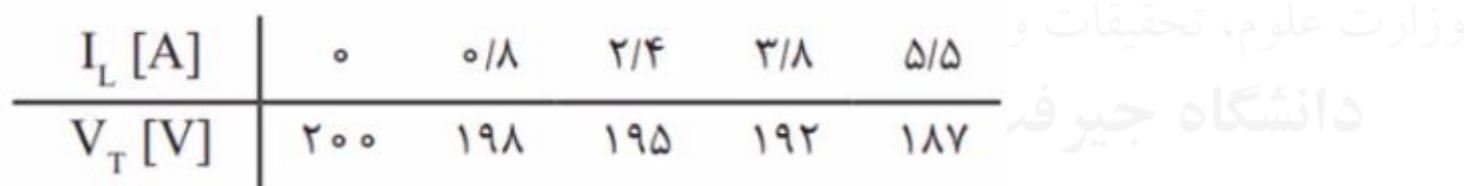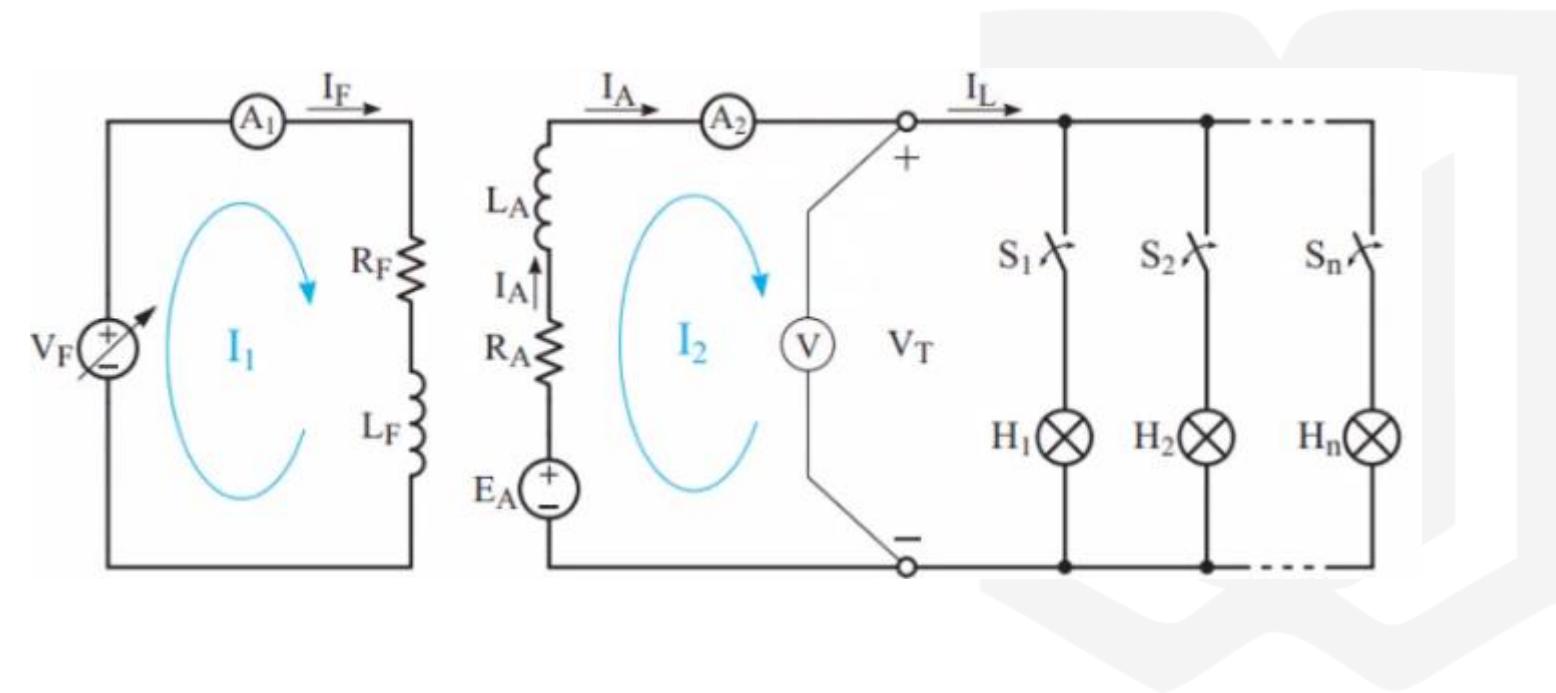



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل

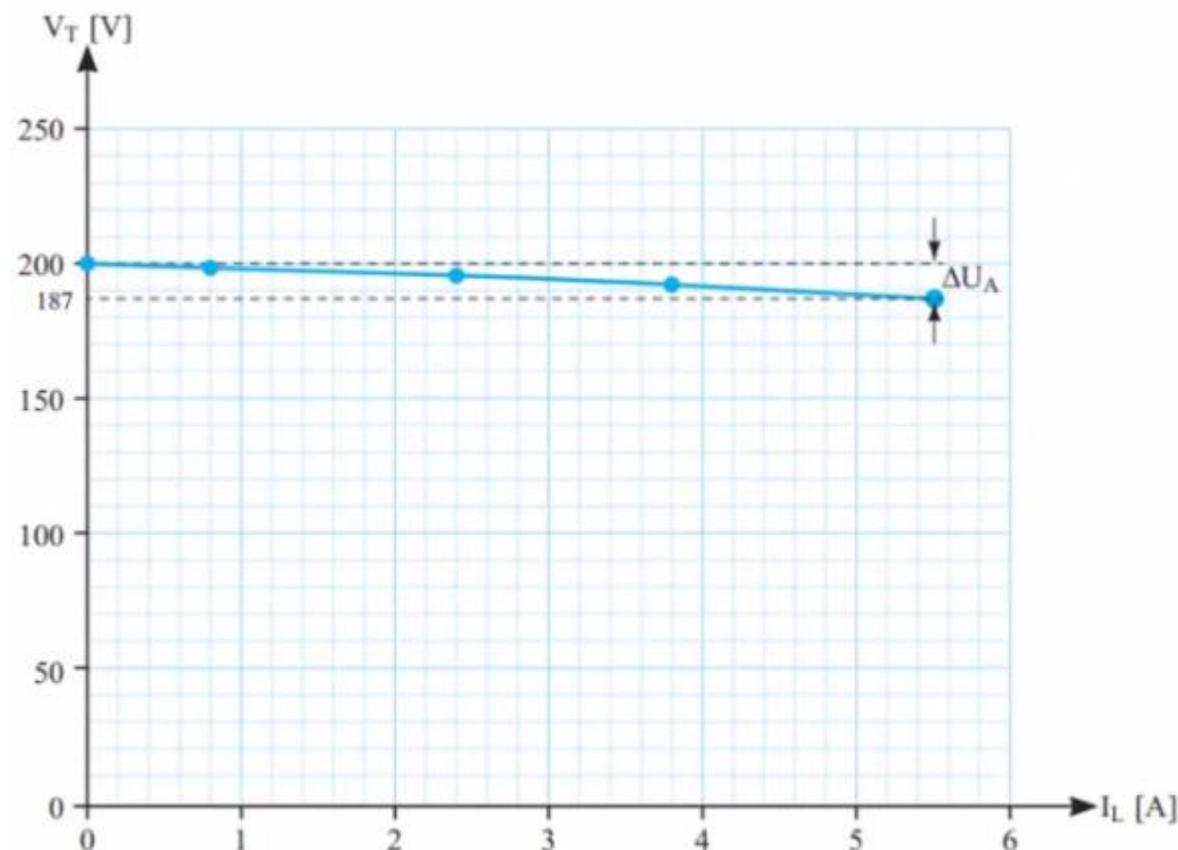

- منحنی مشخصه بارداری



وزارت علوم
دانشگا



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل



- افت ولتاژ ترمینال ژنراتور با افزایش جریان بار را **افت ولتاژ آرمیچر** می گویند.
- مقاومت اهمی سیم پیچ های آرمیچر
- اثرات عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون

$$\Delta U_A = R_A I_A + \epsilon$$

$$\Delta U_A = E_A - V_T$$


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم- تحریک مستقل



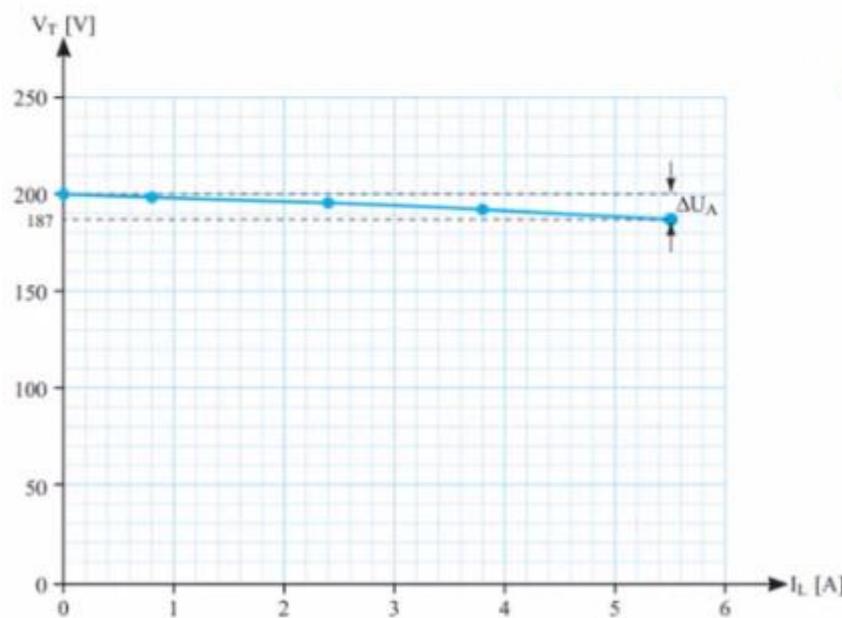- منحنی مشخصه بارداری یک ژنراتور بصورت شکل زیر است. در جریان ۵.۵ آمپر افت ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر و کمotaسیون و در صد تنظیم را بدست آورد.



$$\Delta U_A = 200 - 187V = 13V = R_A I_A + \mathcal{E}$$
$$R_A = 1.28\Omega$$

$$13 = 1.28 \times 5.5 + \mathcal{E} \Rightarrow \mathcal{E} = 9.128V$$

$$\%VR = \frac{200 - 187}{200} \times 100 = 7.5\%$$


دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم- شنت



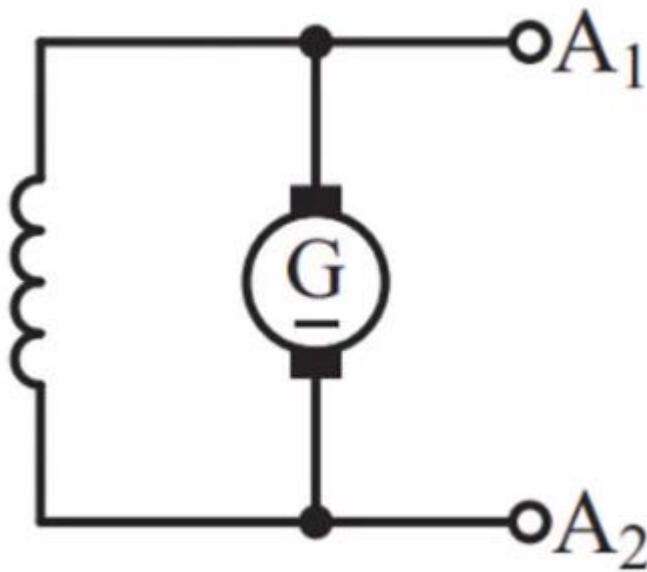- سیم پیچ های تحریک با سیم پیچ های آرمیچر موازی می شوند.
- جریان تحریک ناشی از ولتاژ القابی آرمیچر است.




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیوف

ژنراتور جریان مستقیم- شنت

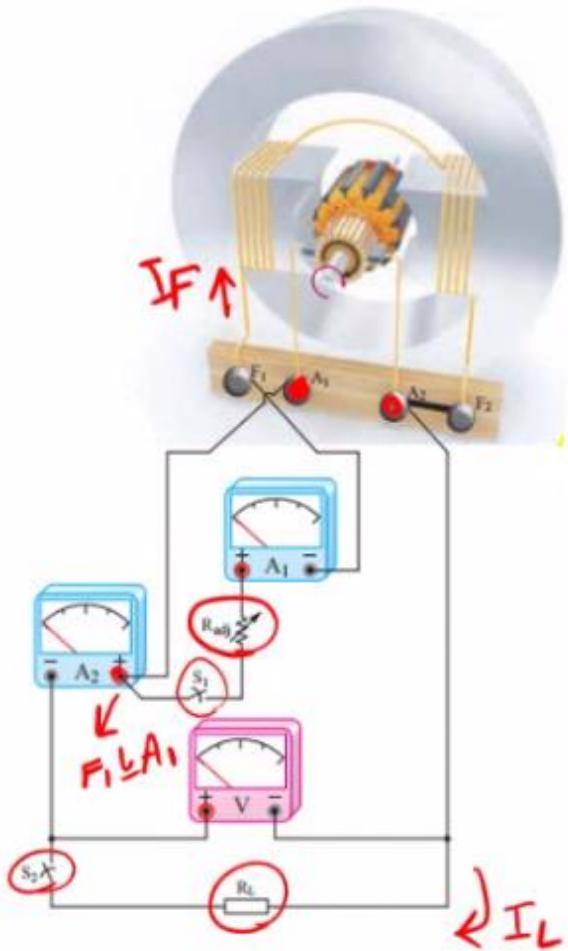

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیوف

- طرح واره
- راه اندازی
- بهره برداری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- شنت




• شرایط عدم راه اندازی

- ❖ عدم وجود پسمند مغناطیسی در سیم پیچ تحریک
- ❖ صحیح نبودن جهت جریان سیم پیچ تحریک
- ❖ صحیح نبودن جهت گردش روتور ژنراتور
- ❖ زیاد بودن مقاومت تنظیم کننده
- ❖ کم بودن سرعت موتور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم - شنت

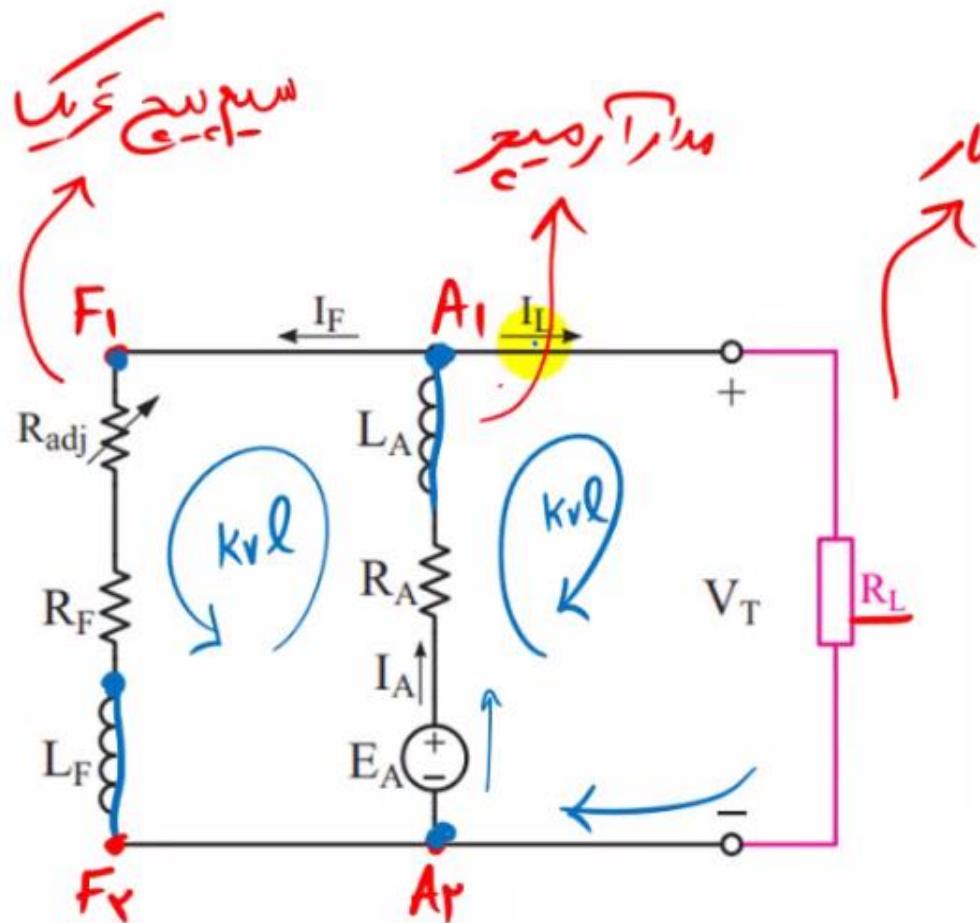

- مدار معادل الکتریکی

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{کول: } I_A = I_F + I_L \\ \text{کول: } -E_A + R_A I_A + (R_F + R_{adj}) I_F = 0 \\ \text{کول: } -E_A + R_A I_A + (V_T) \leq R_L I_L = 0 \\ V_T = R_L I_L \end{array} \right.$$


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

$$P_{cu} = (R_F + R_{adj}) I_F^2 + R_A I_A^2$$



مثال

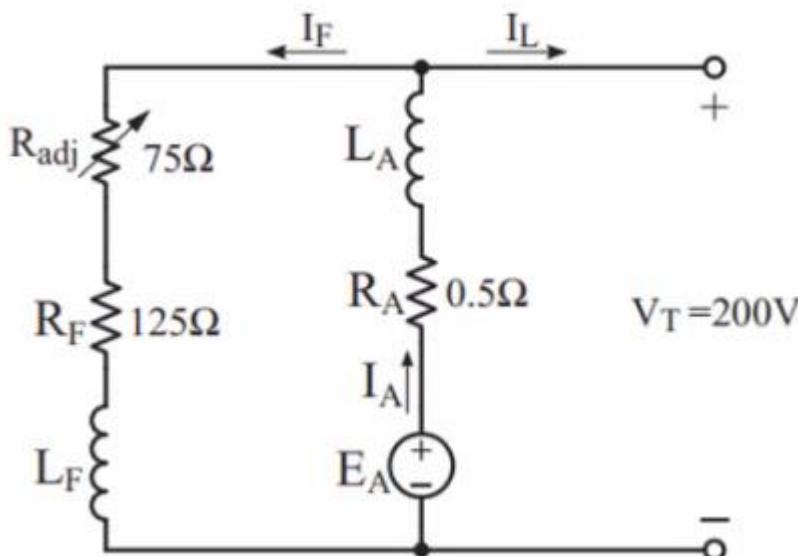- در ژنراتور شنت ۵ کیلو وات، ۲۰۰ ولت با مدار معادل الکتریکی شکل زیر، جریان آرمیچر و نیروی محرکه القایی آرمیچر را محاسبه کنید.



$$P_{out} = V_T I_L \Rightarrow I_L = \frac{5000}{200} = 25A$$

$$I_f = \frac{V_T}{R_F + R_{adj}} = \frac{200}{200} = 1A$$

$$I_A = I_L + I_f = 1 + 25 = 26A$$

$$E_A = R_A I_A + V_T = 0.5 \times 26 + 200 = 213$$

دانشگاه جیرفت




مثال

- در یک ژنراتور شنت کمیت های زیر مفروض است. ولتاژ ترمیナル و تلفات مسی آرمیچر و تحریک را بدست آورید.

$$E_A = 140 \text{ [V]}, R_A = 1 \text{ [\Omega]}, R_F = 30 \text{ [\Omega]}$$
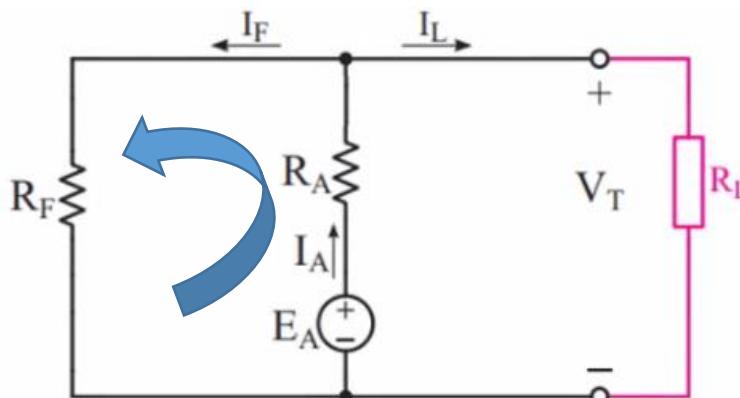
$$I_L = 16 \text{ [A]}, R_{adj} = 0 \text{ [\Omega]}$$



$$\begin{cases} I_A = I_F + 16 \\ -E_A + R_A I_A + R_F I_F = 0 \Rightarrow I_A + 30I_F = 140 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 31I_F = 140 - 16 = 124 \Rightarrow I_F = \frac{124}{31} = 4A$$

$$\Rightarrow I_A = 4 + 16 = 20A$$

$$\Rightarrow V_T = R_F I_F = 30 \times 4 = 120v$$

$$P_{cua} = R_A I^2 = 1 \times 20^2 = 400w$$


$$P_{cuf} = R_F I_F^2 = 30 \times 4^2 = 480w$$

$$P_{cu} = 400 + 480 = 880w$$



ژنراتور جریان مستقیم- سری


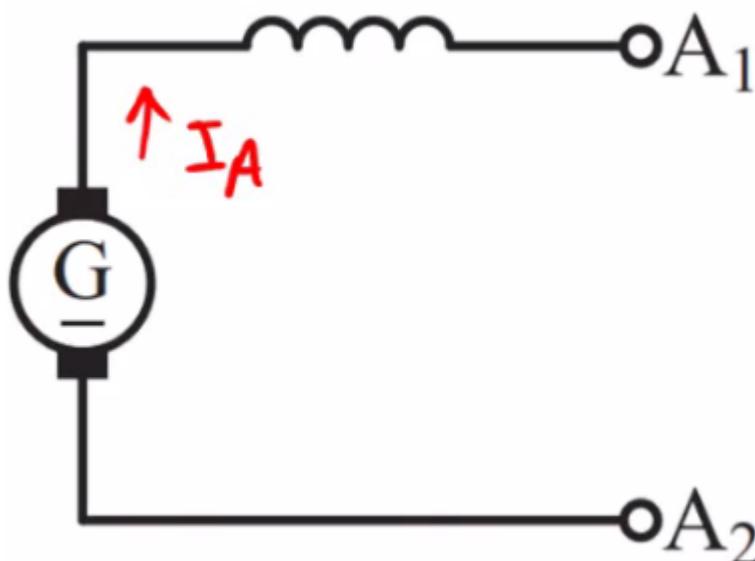
- سیم پیچ های تحریک با سیم پیچ های آرمیچر سری می شوند.
- تعداد دور سیم پیچ تحریک، کم و برای جریان بالا انتخاب می شود. $\rightarrow I_A = I_F$



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم- سری

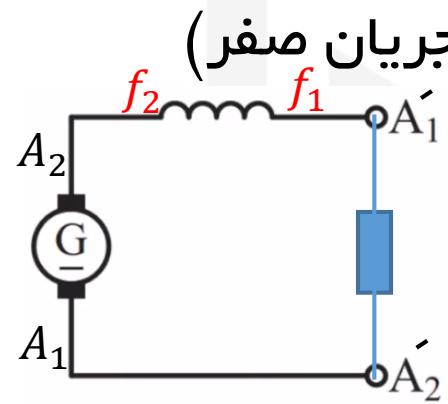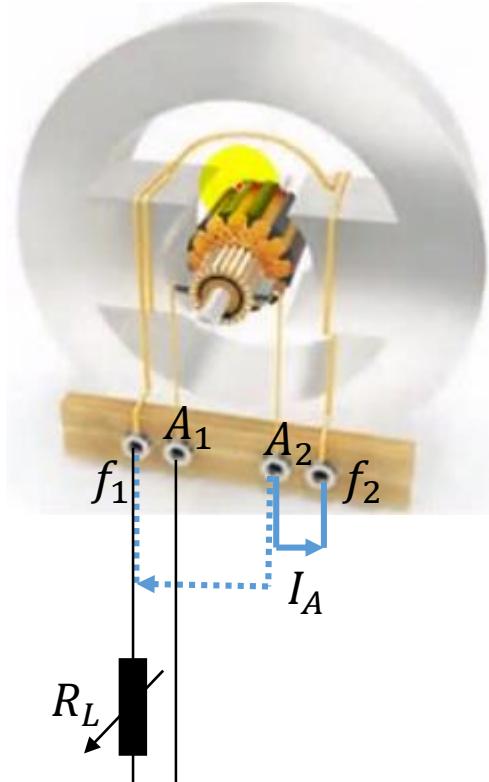

- نحوه راه اندازی

- راه اندازی زیر بار انجام می شود (در بی باری جریان صفر)

- شرایط عدم راه اندازی

۱ - پسمند مغناطیسی در قطبها وجود ندارد.

۲ - جهت جریان سیم پیچی تحریک صحیح نیست.


۳ - جهت گردش رotor صحیح نیست.

۴ - سرعت گردش Rotor کمتر از سرعت نامی است.



ژنراتور جریان مستقیم- سری

- مدار معادل الکتریکی

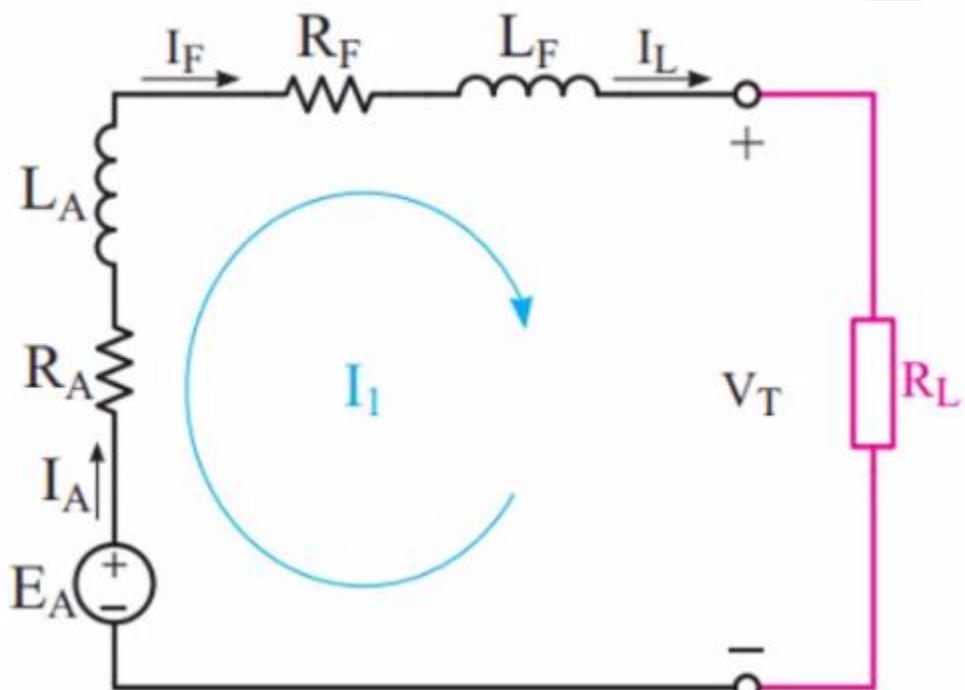


$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_A = I_F = I_L \\ -E_A + R_A I_A + R_F I_F + V_T = 0 \\ V_T = R_L I_L \\ P_{out} = V_T I_L = \frac{V_T^2}{R_L} \\ P_{cu} = (R_F + R_A) I_A^2 \end{array} \right.$$



مثال

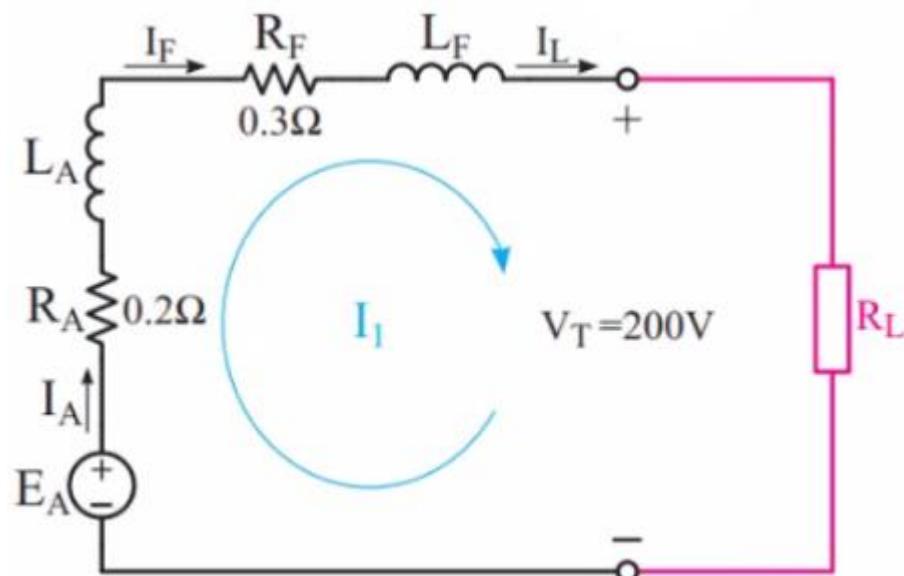- ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری ۱ کیلووات، ۲۰۰ وات با مدار معادل الکتریکی شکل زیر مفروض است. جریان بار و نیروی محرکه القایی آرمیچر را بیابید.



$$P_{out} = V_T I_L \Rightarrow I_L = \frac{1000}{200} - 8A$$


$$\begin{aligned} E_A &= (R_A + R_F) I_A + V_T \\ &= 0.8 \times 8 + 200 = 202.4V \end{aligned}$$

$$P_{cu} = 0.8 \times 8^2 = 121.6 W$$



مثال

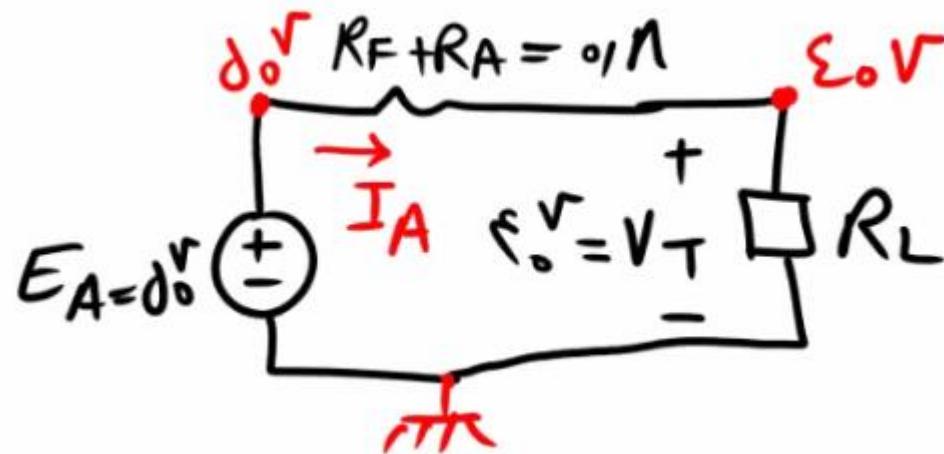- ژنراتور جریان مستقیم تحریک سری با نیروی محرکه القایی 50 ولت و ولتاژ ترمینال 40 ولت مفروض است. مجموع مقاومت مدار تحریک و آرمیچر $8/0$ اهم است. توان خروجی، و بازده را محاسبه کنید. تلفات ثابت برابر 75 وات است.



$$I_A = \frac{E_0 - V_0}{0.1} = 15.8\text{A}$$

$$P_{out} = V_T I_A = E_0 \times 15.8 = 800\text{W}$$


$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} = \frac{\delta_{00}}{\delta_{00} + P_{cu,0} + P_{cu}^{\text{معادل}}} \\ &= \frac{\delta_{00}}{\delta_{00} + 18 + 0.1 \times 1218} = 81.83\% \end{aligned}$$



ژنراتور جریان مستقیم- سری

- منحنی مشخصه بی باری ژنراتور سری و شنت دقیقاً مانند تحریک مستقل است چرا؟

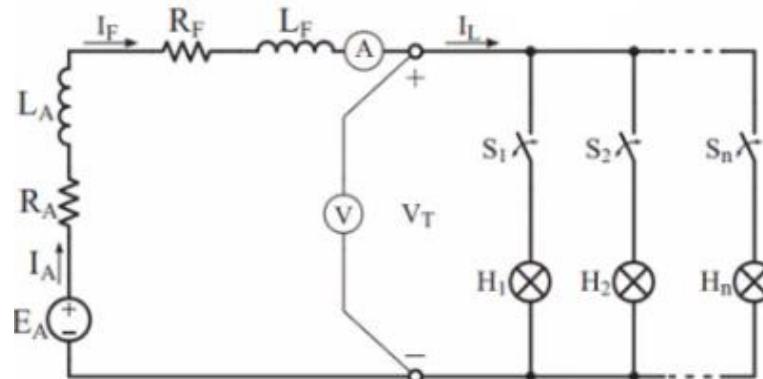
- منحنی مشخصه بارداری با اتصال بارهای مختلف به پایانه ژنراتور سری بدست می‌آید.



$I_L [A]$	0	$0/2$	$0/3$	$0/8$	1	$1/3$	$1/6$	$1/8$	$2/2$	$3/1$	$4/1$	$5/2$
$V_T [V]$	$15/6$	$15/6$	16	$16/5$	$17/2$	$18/2$	$19/3$	$20/3$	$21/4$	25	29	35



ژنراتور جریان مستقیم- سری

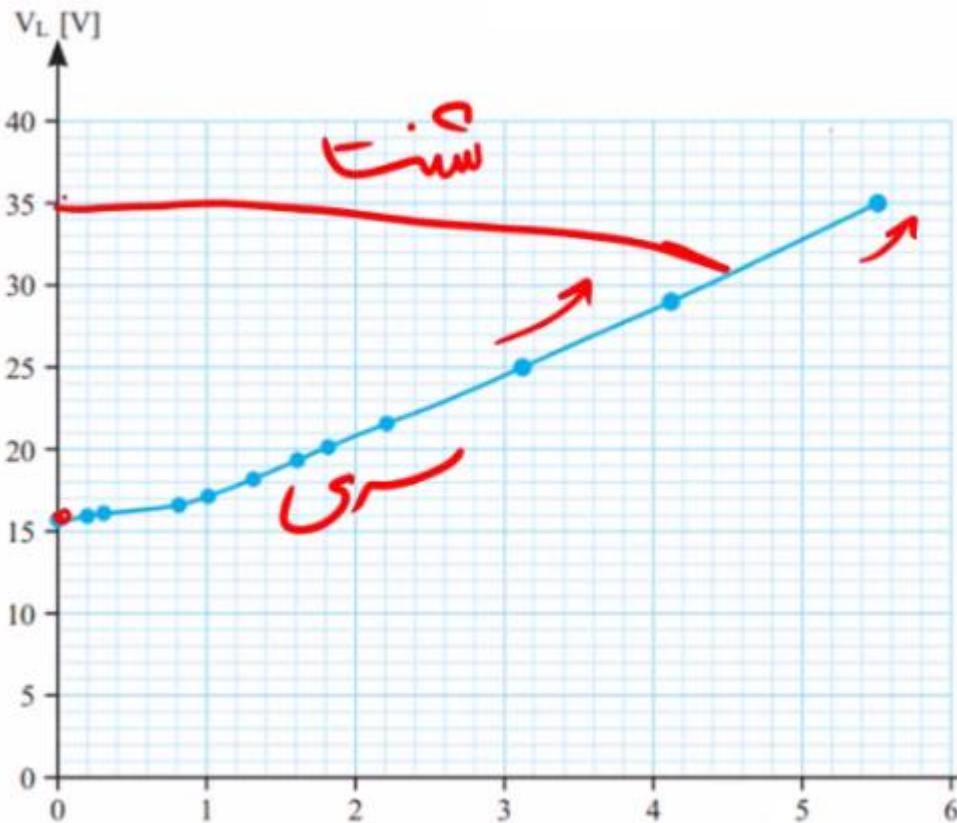

- منحنی مشخصه بارداری



وزارت علوم، تحقیقات و
دانشگاه جیرفت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم-کمپوند



- شامل دو سیم پیچ تحریک شنت و سری است.
- تعداد دورهای سیم پیچ شنت زیاد و قطر سیم آنها کم است.
- تعداد دورهای سیم پیچ سری کم و قطر سیم آنها زیاد است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




ژنراتور جریان مستقیم-کمپوند

اضافی



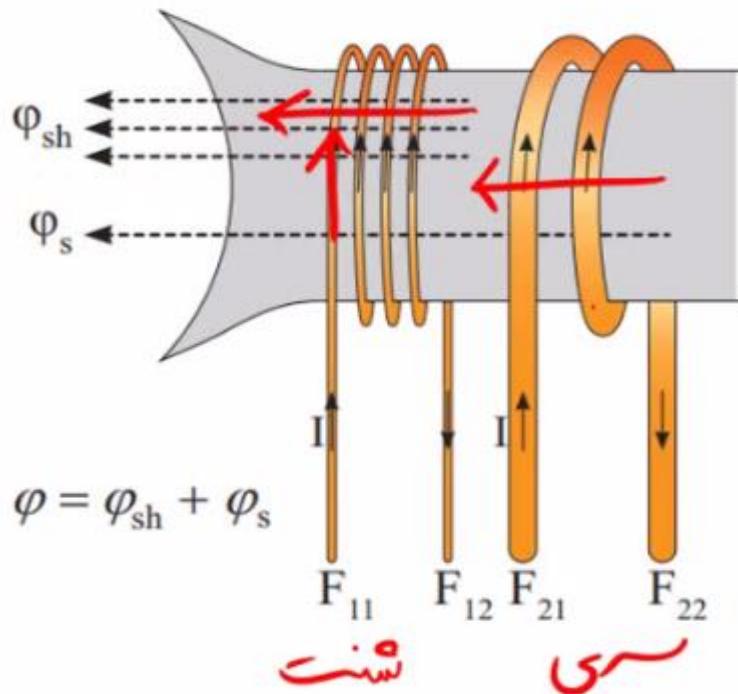- اگر اتصال سیم پیچ های تحریک بصورتی باشد که شار آنها هم جهت باشند، کمپوند اضافی تشکیل می شود.






ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند نقصانی



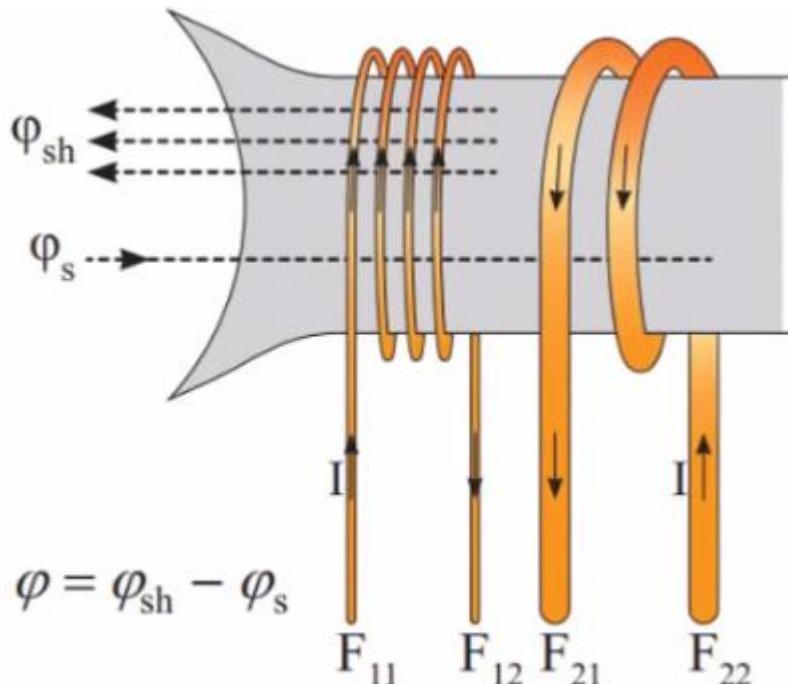- اگر اتصال سیم پیچ های تحریک بصورتی باشد که شار آنها هم جهت نباشند، کمپوند نقصانی تشکیل می شود.




$$\left\{ \begin{array}{l} E_A = k \varphi \omega \\ \varphi = \varphi_{sh} \pm \varphi_s \end{array} \right.$$




ژنراتور جریان مستقیم- شنت بلند و کوتاه

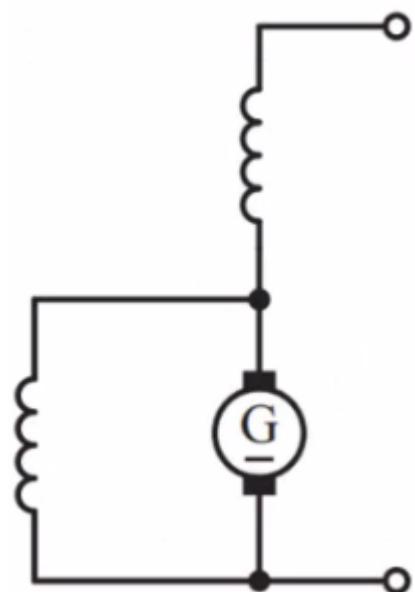- اگر سیم پیچ شنت با آرمیچر موازی و سپس با هم سری با سیم پیچ سری شوند، شنت کوتاه ایجاد می شود. اگر سیم پیچ سری با آرمیچر سری و سپس با هم موازی با سیم پیچ شنت شوند، شنت بلند ایجاد می شود.



شنت کوتاه

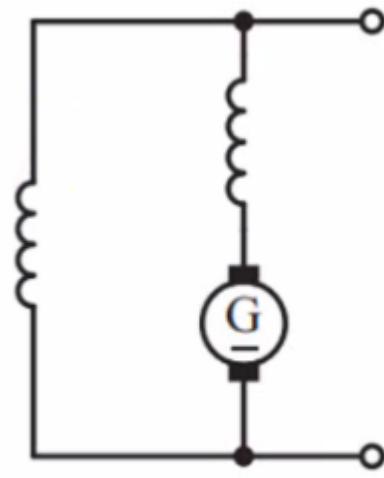


شنت بلند



ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند

- مدار معادل الکتریکی شنت بلند

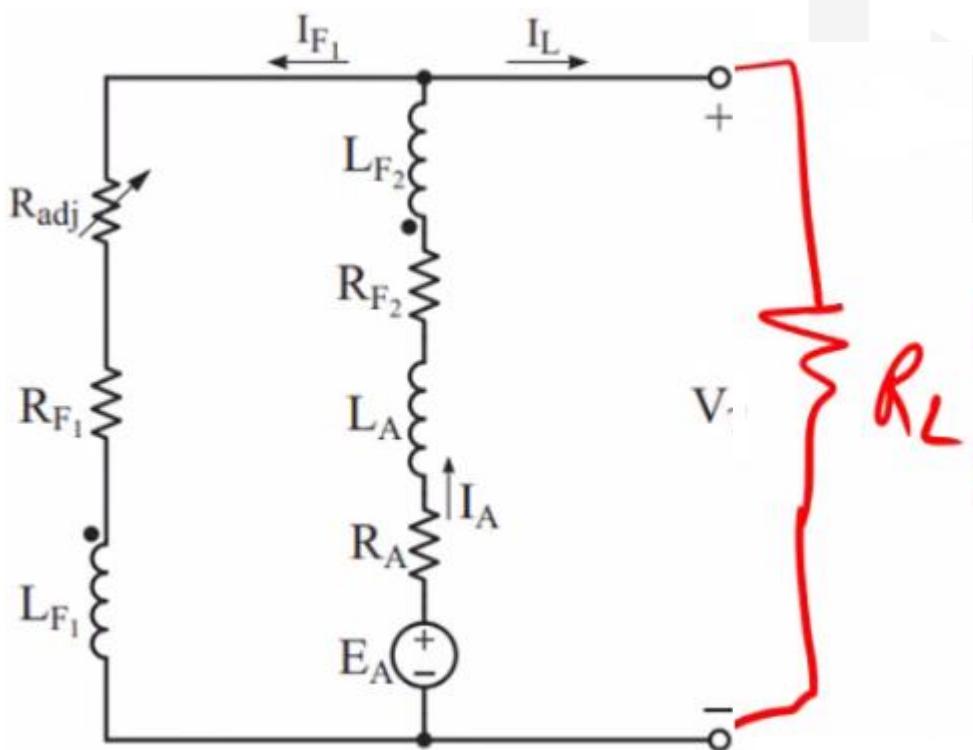- اضافی و یا نقصانی بودن نوع کمپوند توسط نقطه گذاری سلف ها مشخص می شود.




$$\left. \begin{aligned} I_{F_1} + I_L &= I_A \\ -E_A + (R_A + R_{F_1}) I_A + (R_F_1 + R_{adj}) I_{F_1} &= 0 \\ -E_A + (R_A + R_{F_1}) I_A + V_T &= 0 \\ V_T &= I_L R_L \end{aligned} \right\}$$



ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند



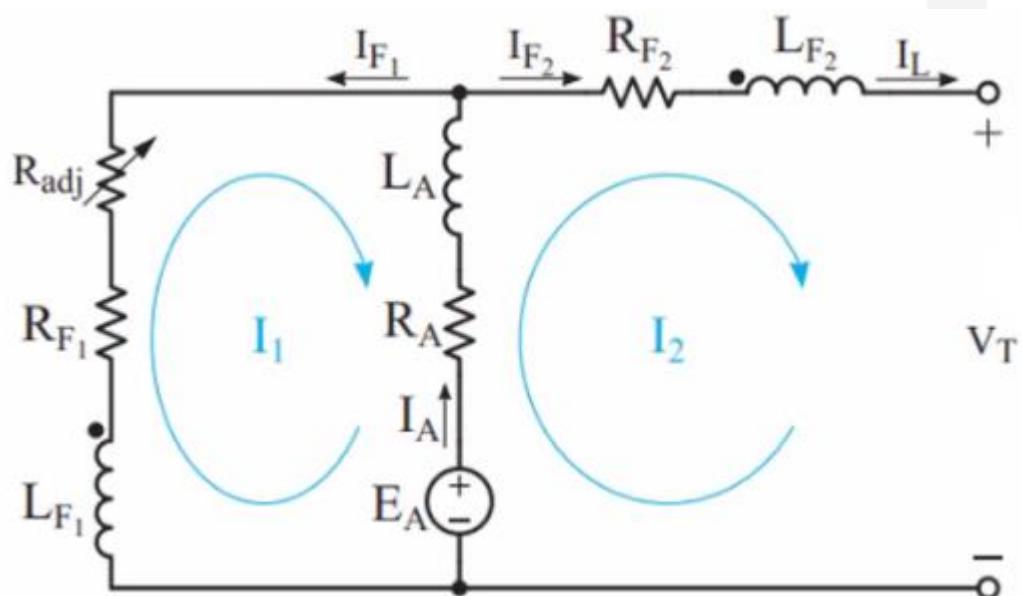- مدار معادل الکتریکی شنت کوتاه
- اضافی و یا نقصانی بودن نوع کمپوند توسط نقطه گذاری سلف ها مشخص می شود.



$$I_A = I_{F1} + I_{Fr} \quad (1)$$

$$(R_{F1} + R_{adj}) (-I_{F1}) + R_A (-I_A) + E_A = 0$$

$$(R_{F1} + R_{adj}) I_{F1} + R_A I_A = E_A \quad (2)$$

$$-E_A + R_A I_A + R_{Fr} I_{Fr} + V_T = 0 \quad (3)$$




مثال

- یک ژنراتور کمپوند اضافی شنت کوتاه ۲۰۰ ولت، ۱۶۰۰ وات با پارامترهای زیر مفروض است. جریان آرمیچر و نیروی محرکه القایی را محاسبه کنید.

$$R_{F_1} + R_{adj} = 10\Omega$$

$$R_A = 1\Omega$$

$$R_{F_r} = 2\Omega$$

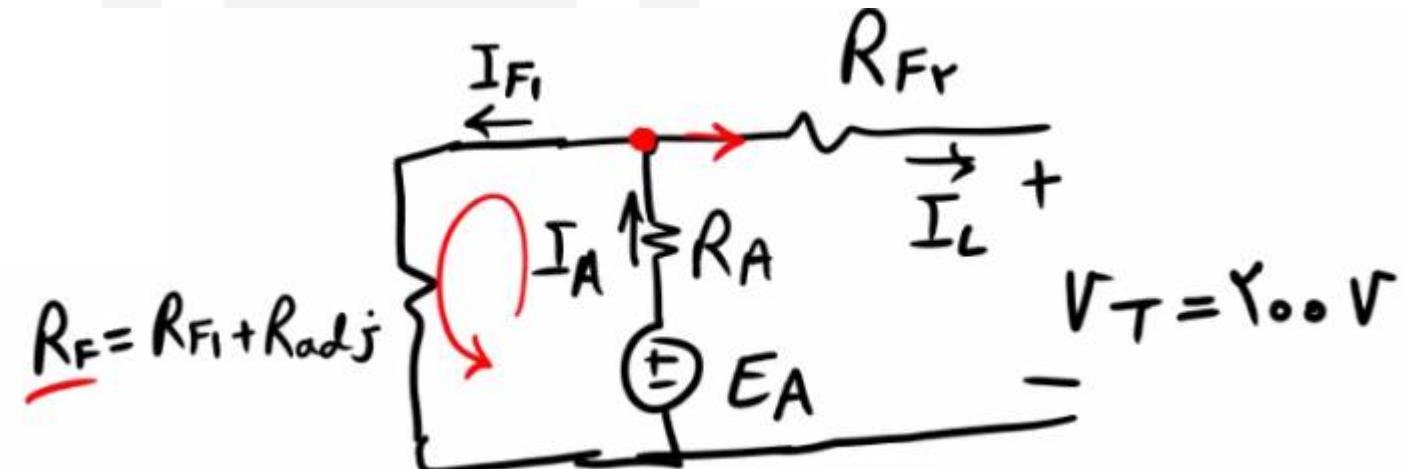

$$P_{out} = V_T I_L \Rightarrow I_L = \frac{1600}{200} = 1 A$$



$$I_A = I_{F_1} + \lambda \quad (1) \leftarrow$$

$$E_A = R_A I_A + R_F I_{F_1} = I_A + 1.0 \lambda I_{F_1} \quad (2) \leftarrow$$


$$E_A = R_A I_A + R_F I_F + V_T = I_A + 1.0 + 1.0 \quad (3)$$

$$\cancel{I_A + 1.0 \lambda I_{F_1}} = \cancel{I_A + 1.0} \Rightarrow I_{F_1} = \frac{1.0}{1.0 \lambda} = 1A$$
$$I_A = 1.0 A$$

$$E_A = 1.0 + 1.0 \lambda \times 1 = 2.0 \text{ V}$$



ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند

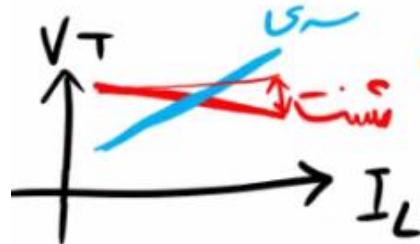

- انواع ژنراتور کمپوند:

- ❖ **زیرکمپوند**: نیرو محركه القایی ناشی از سیم پیچ سری کمتر از افت ولتاژ آرمیچر در حالت شنت است.

- ❖ **مسطح**: نیرو محركه القایی ناشی از سیم پیچ سری برابر افت ولتاژ آرمیچر در حالت شنت است.


- ❖ **فوق کمپوند**: نیرو محركه القایی ناشی از سیم پیچ سری بیشتر از افت ولتاژ آرمیچر در حالت شنت است.



ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند



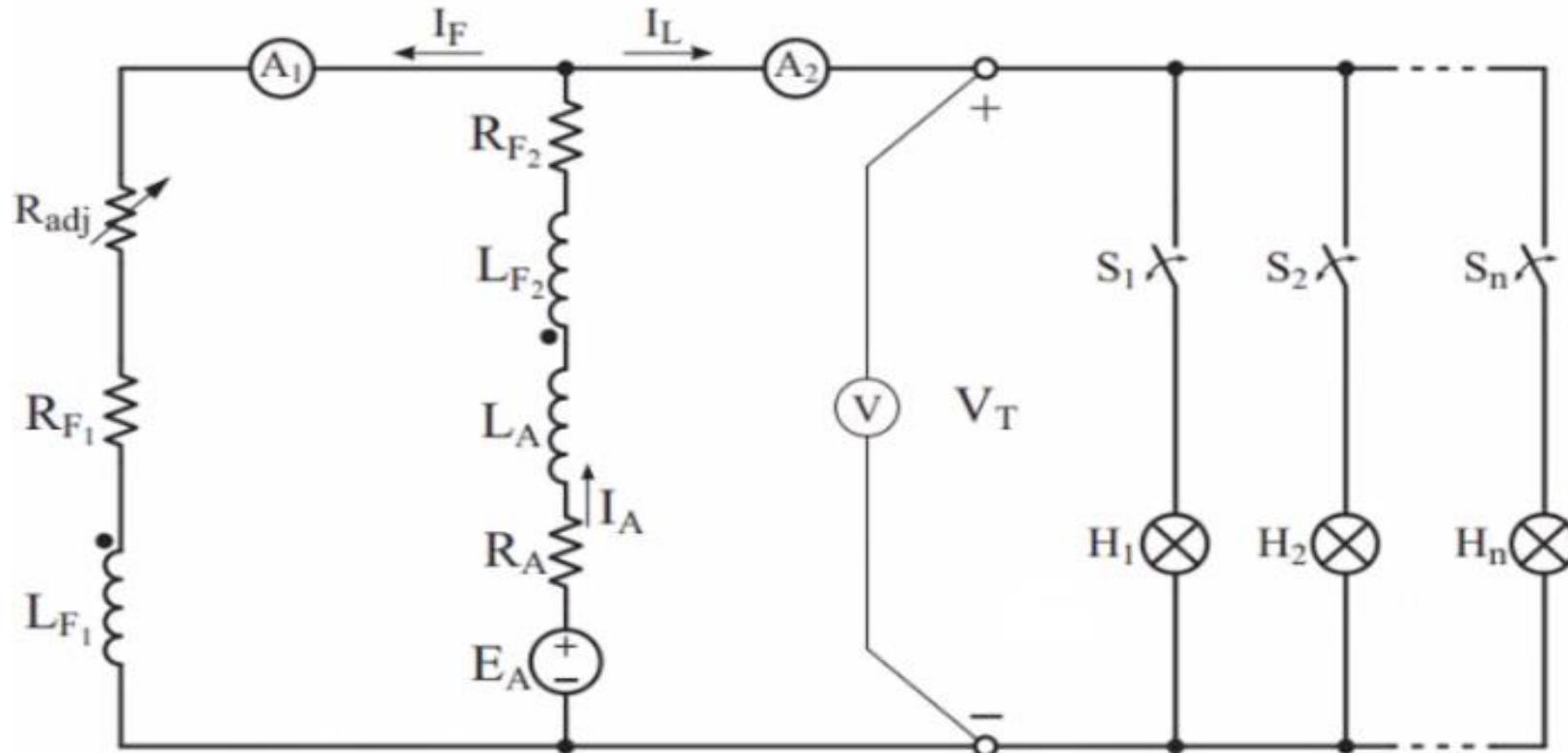• منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند اضافی






وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند



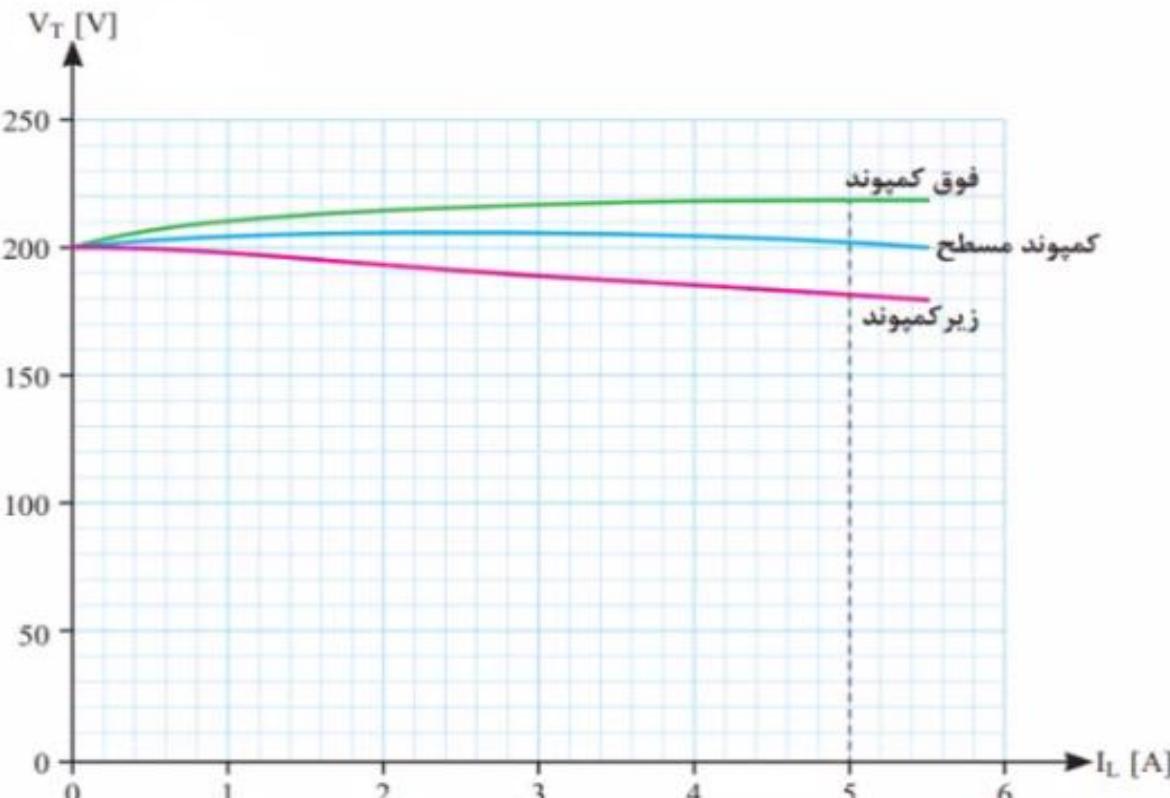• منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند اضافی




وزارت علوم، تحقیقات
دانشگاه جیرفت



ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند



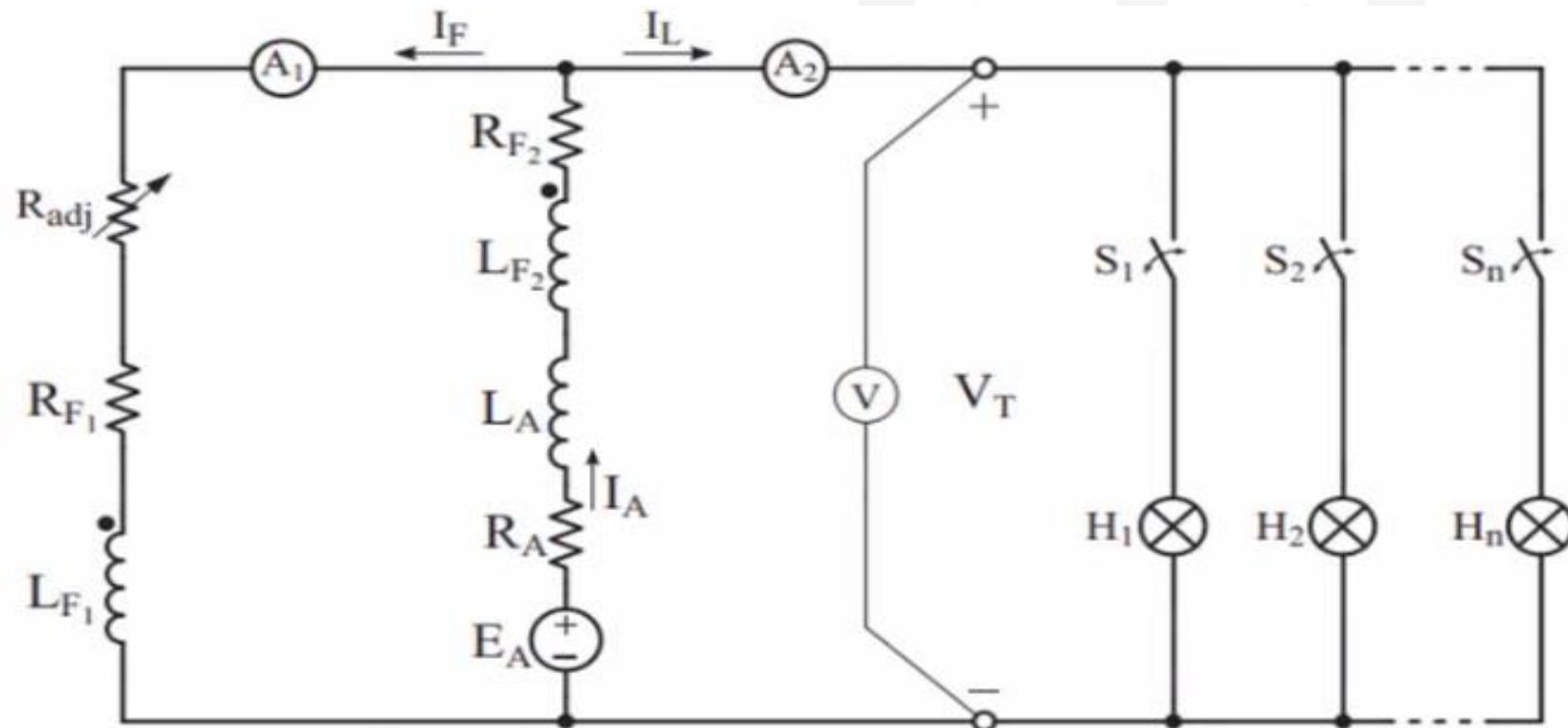- منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی






وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

ژنراتور جریان مستقیم- کمپوند



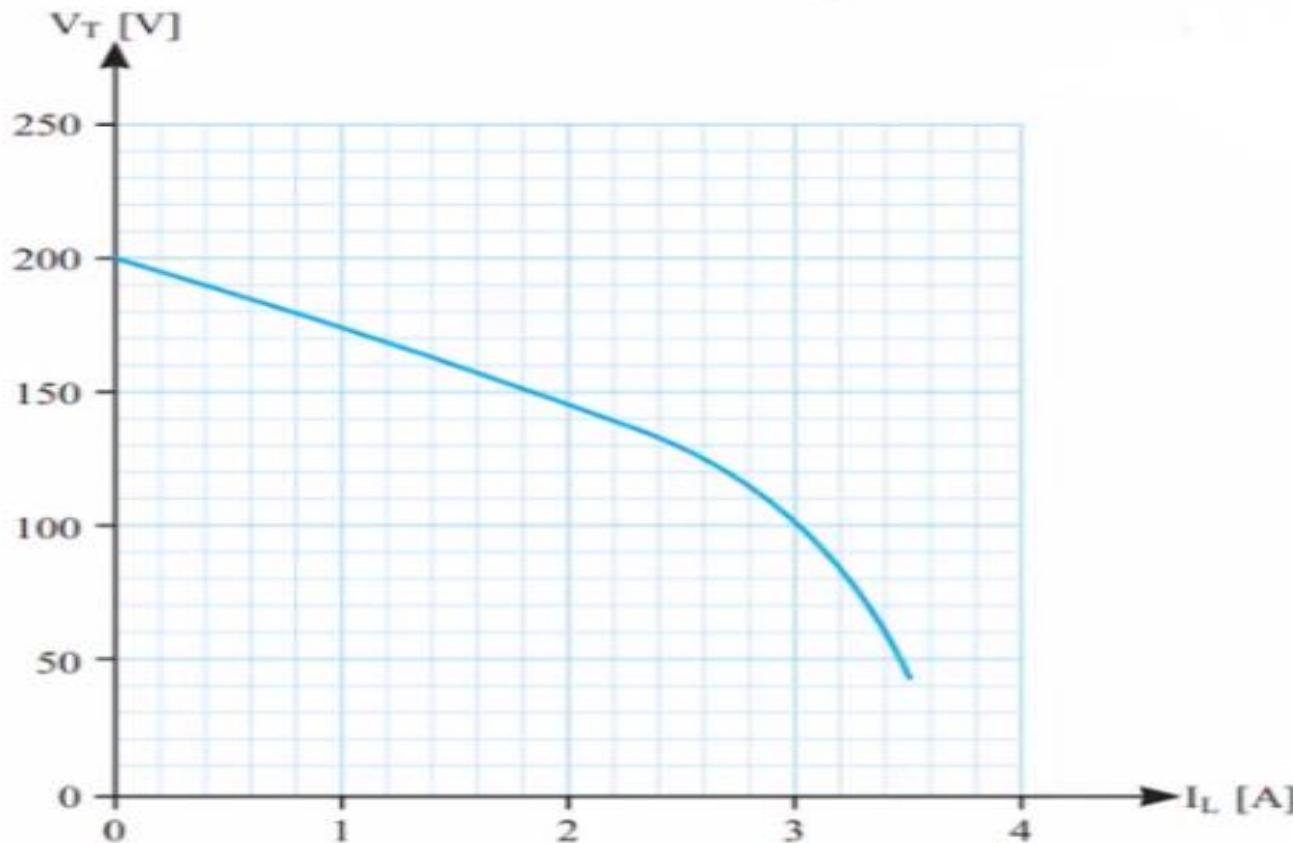- منحنی مشخصه بارداری ژنراتور کمپوند نقصانی






تنظیم ولتاژ ژنراتورها جریان مستقیم



$$E_A = K\varphi\omega$$

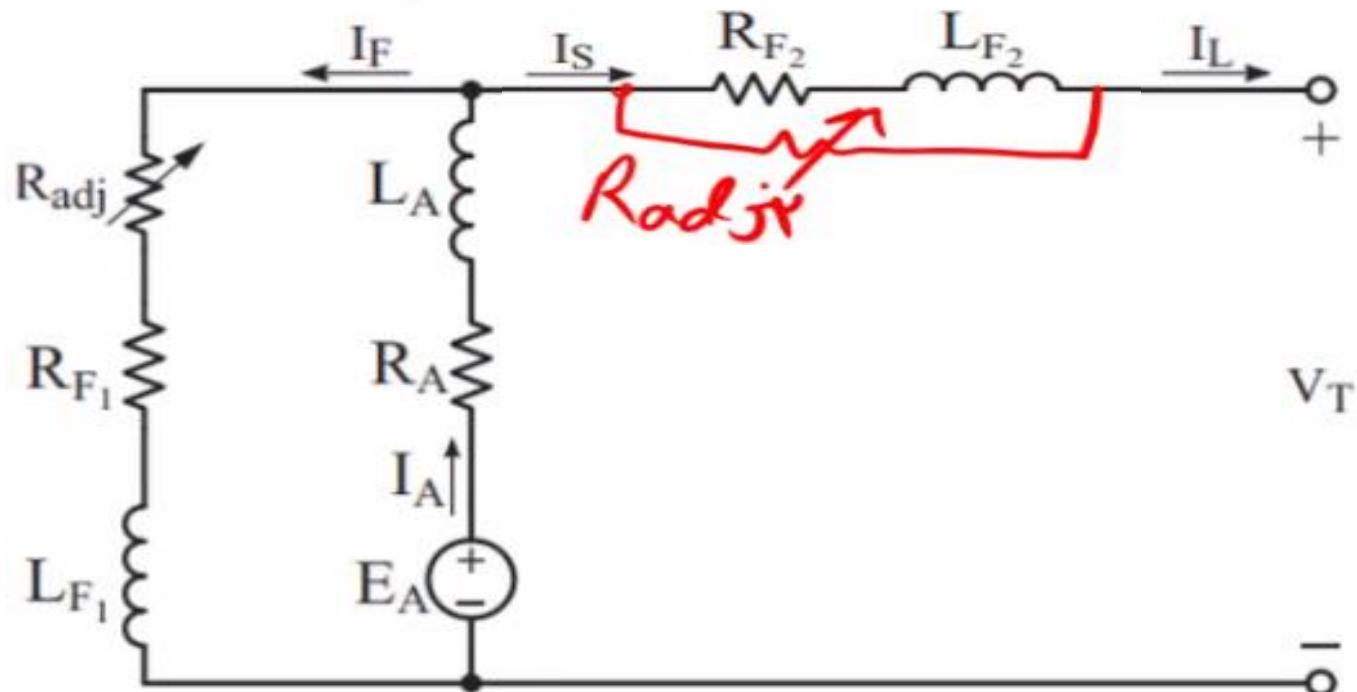

- تنظیم با تغییر سرعت روتور
- تنظیم با تغییر جریان تحریک