



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

الكترونيک ۲


۱- تقویت کننده‌های عملیاتی

سال: ۱۴۰۰-۱۴۰۱




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

Op Amp

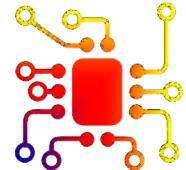

- تقویت کننده عملیاتی یکی از پر کاربردترین آیسی‌ها در مدارات الکترونیکی است.

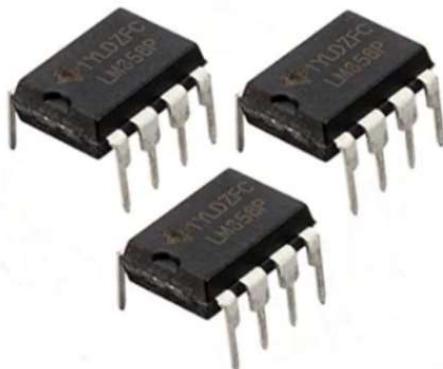- کاربردها: تقویتکننده‌های ولتاژ جریان پایدار، عملیات ریاضی و مقایسه کننده‌ها



DIP




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




SMD




Op Amp

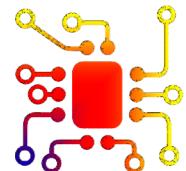


- ## • پايهها

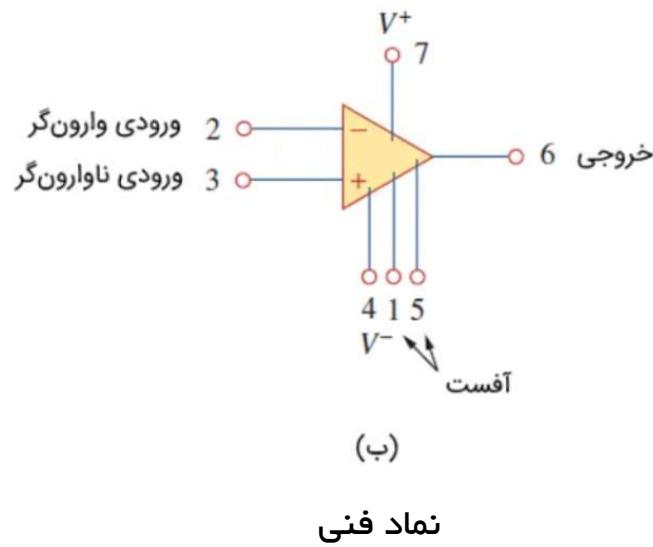

دانشگاه چیرفت

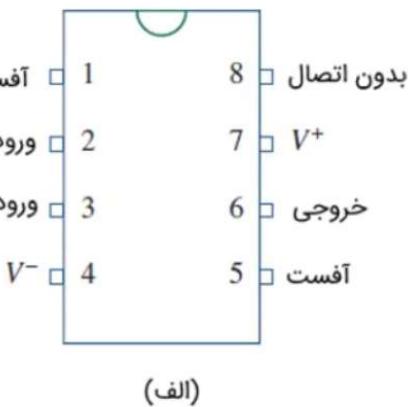


Pinout

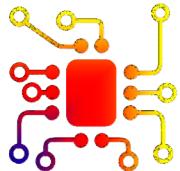

Op Amp

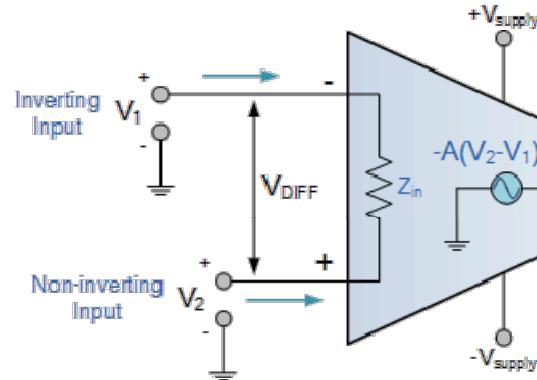- تقویت کننده‌های عملیاتی جزو المانهای فعال (Active) هستند.
- **چرا فعال؟** چون برای تقویت ولتاژ باید ولتاژهای تغذیه را به آن وصل کرد.




- قوانین KVL و KCL اینجا هم برقرار است.
- مدار معادل OpAmp
- یک منبع ولتاژ کنترل شده با ولتاژ است.
- $v_d = v_2 - v_1$ و $V_{out} = A \times v_d$

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




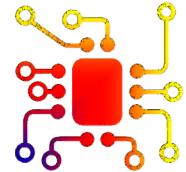وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



Op Amp

• محدوده پارامترها

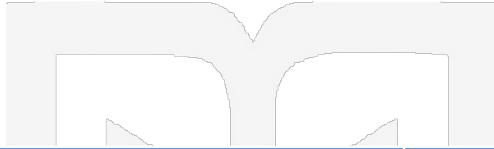


مقادیر ایدهآل	محدوده متداول	پارامتر
∞	10^{-5} تا 10^8	بهره حلقه باز، A
∞	10^{-5} تا 10^{13} اهم	مقاومت ورودی، R_i
0	10 تا 100 اهم	مقاومت خروجی، R_o
	۵ تا ۲۴ ولت	ولتاژ تغذیه، V_{cc}



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




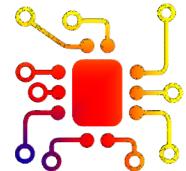وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




مدارهای op amp

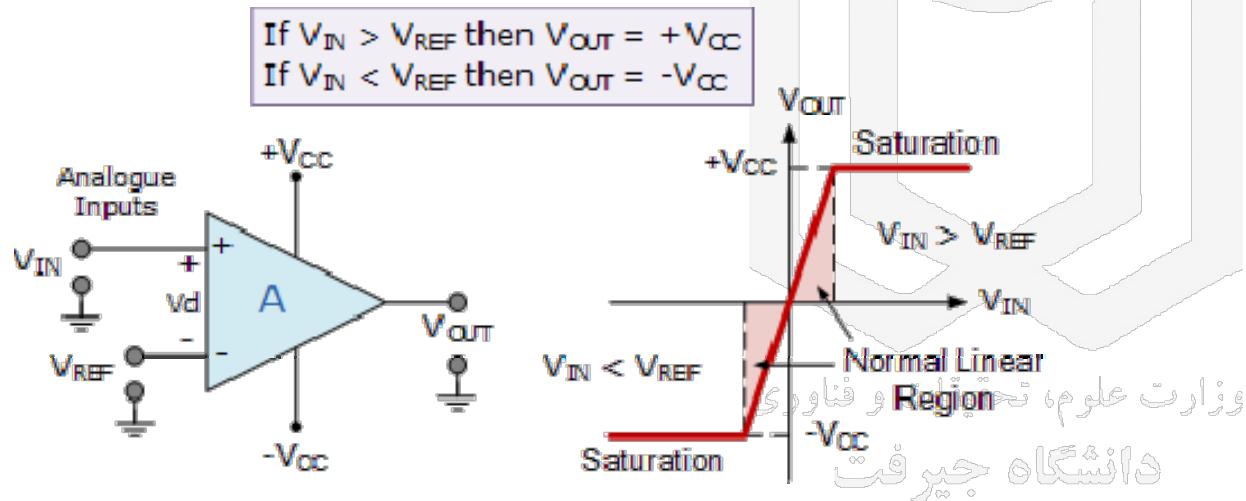- با فرض ایده‌آل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- مقایسه کننده ولتاژ






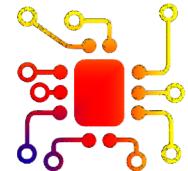وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




مدارهای op amp

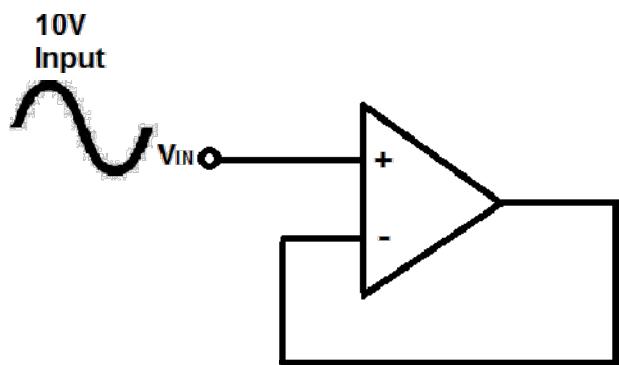
- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- دنبال کننده ولتاژ



تحقیقات و فناوری
جیرفت



Voltage Follower Circuit

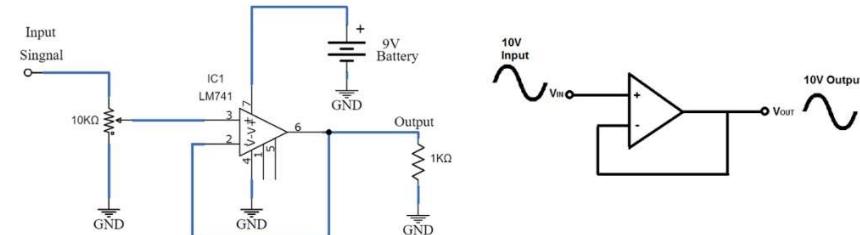

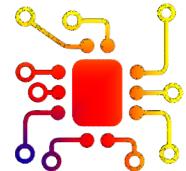

مدارهای op amp

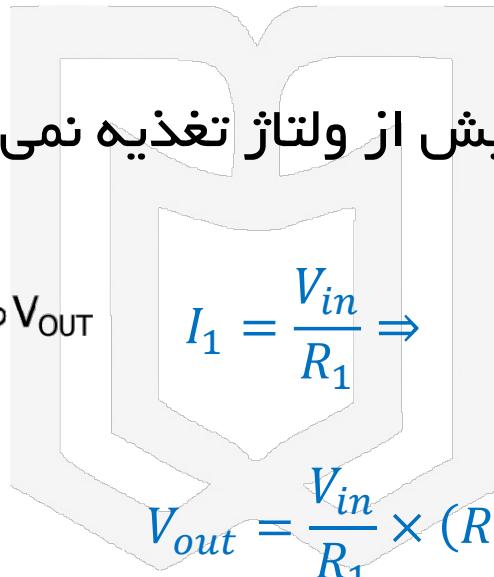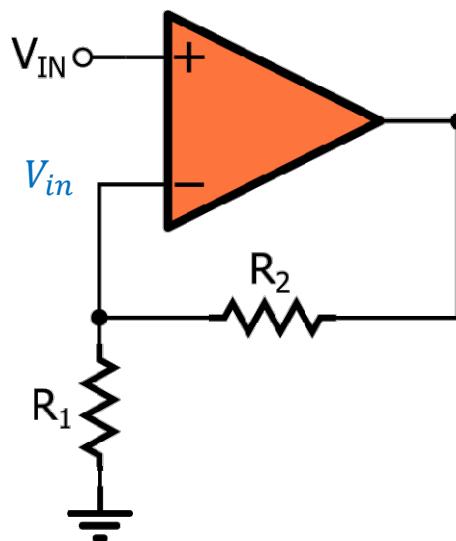
- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- تقویت کننده مستقیم





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



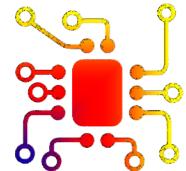وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

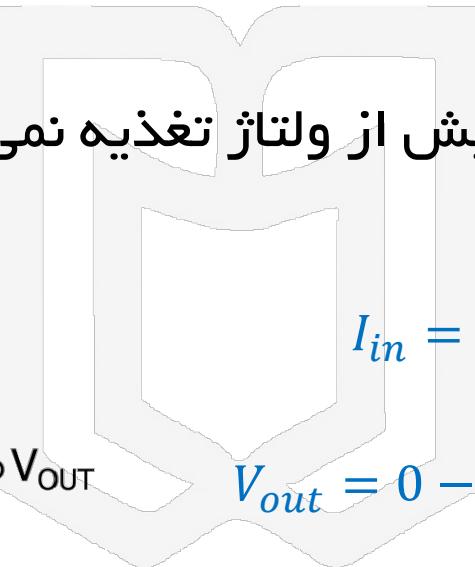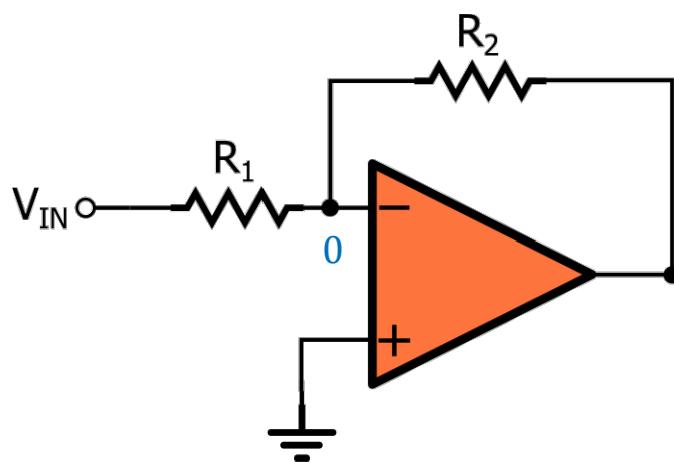

- با فرض ایدهآل بودن

- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی شود.

- تقویت کننده معکوس کننده

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{R_1} \Rightarrow$$


$$V_{out} = 0 - I_{in} \times R_2 \Rightarrow$$

$$\frac{V_{in} \times R_2}{R_1} \Rightarrow A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




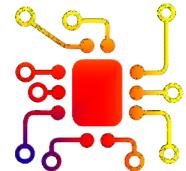
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- مبدل جریان به ولتاژ (مناسب جریانهای خیلی کم)


$$V_{out} = 0 - I_{in} \times R_f$$

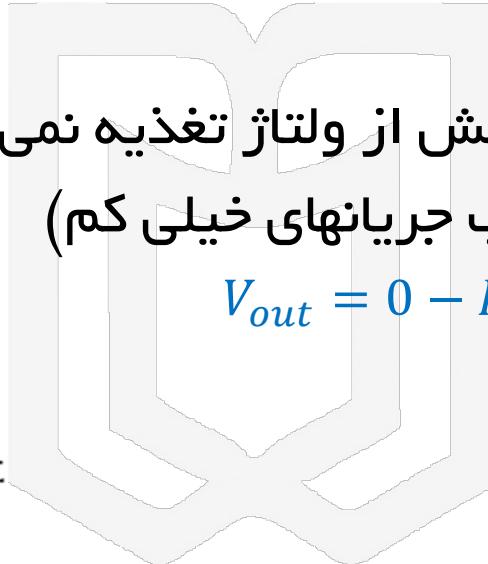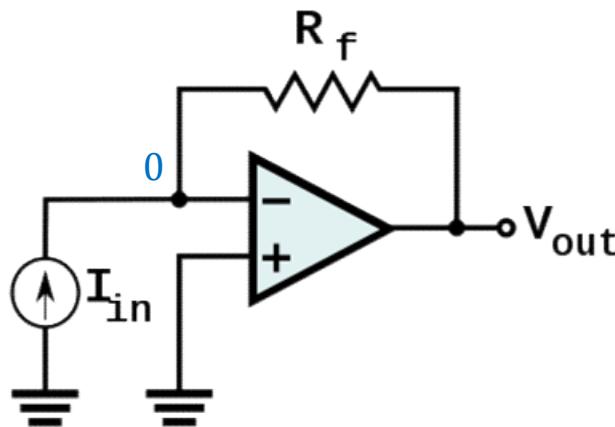

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




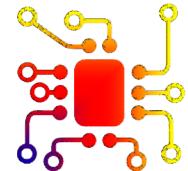وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

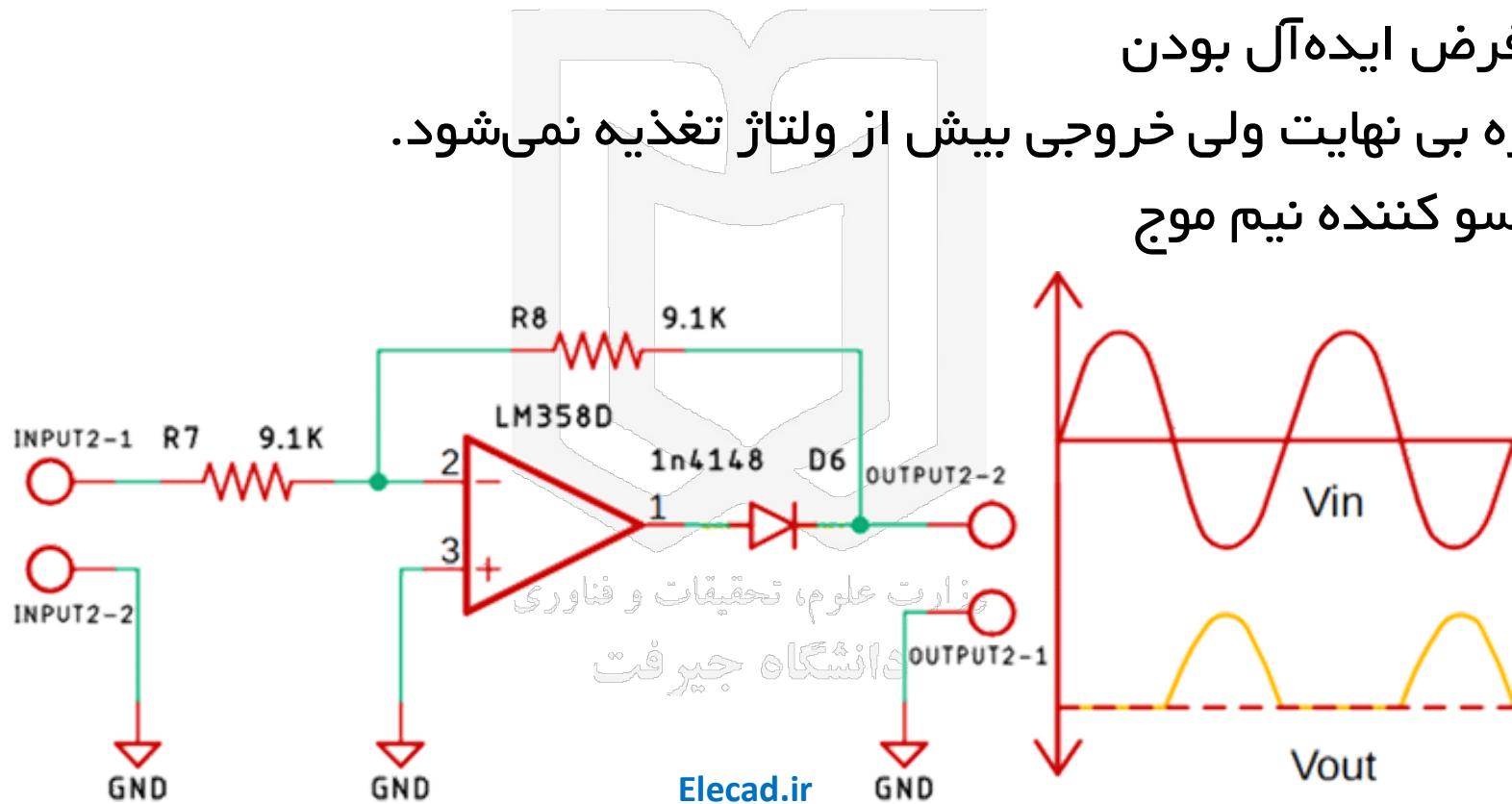
- با فرض ایده‌آل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- یکسو کننده نیم موج



Ideal op-amp




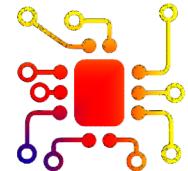وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




مدارهای op amp

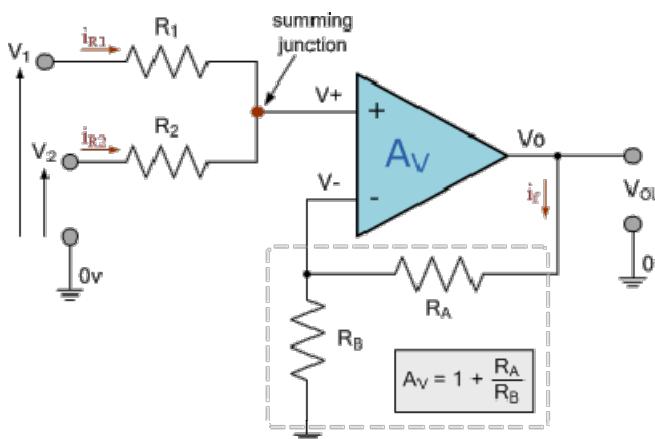- با فرض ایده‌آل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- جمع کننده مستقیم (غیر معکوس)





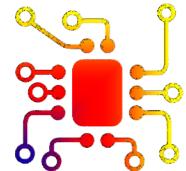وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

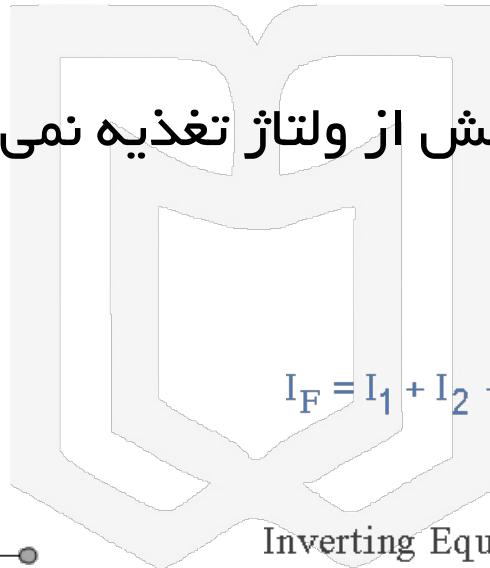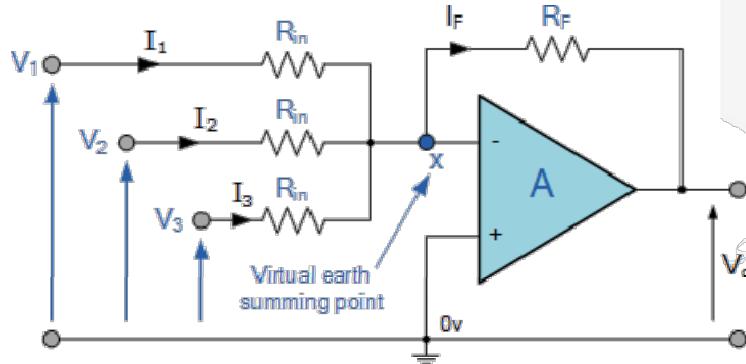- با فرض ایده‌آل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- جمع کننده معکوس




Inverting Equation: $V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} \times V_{in}$

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت
then, $-V_{out} = \left[\frac{R_f}{R_{in}} V_1 + \frac{R_f}{R_{in}} V_2 + \frac{R_f}{R_{in}} V_3 \right]$





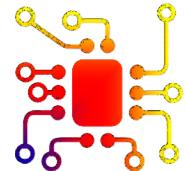وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




مدارهای op amp

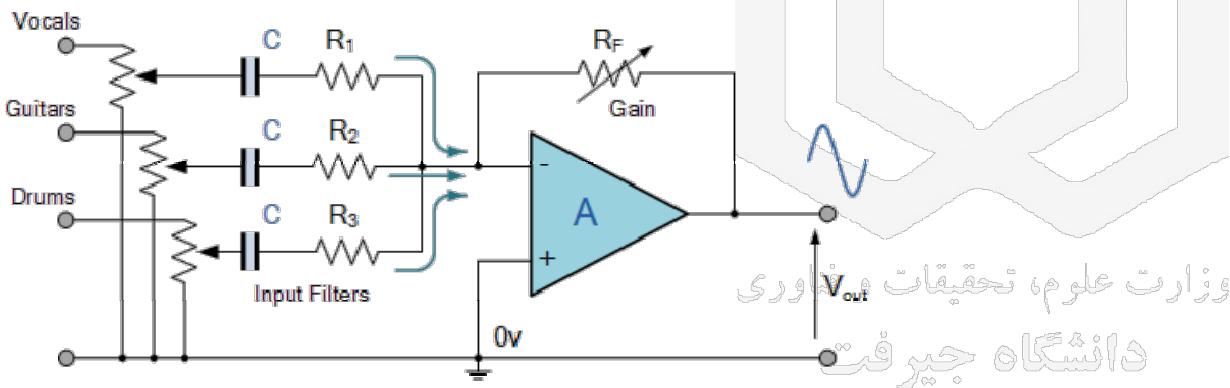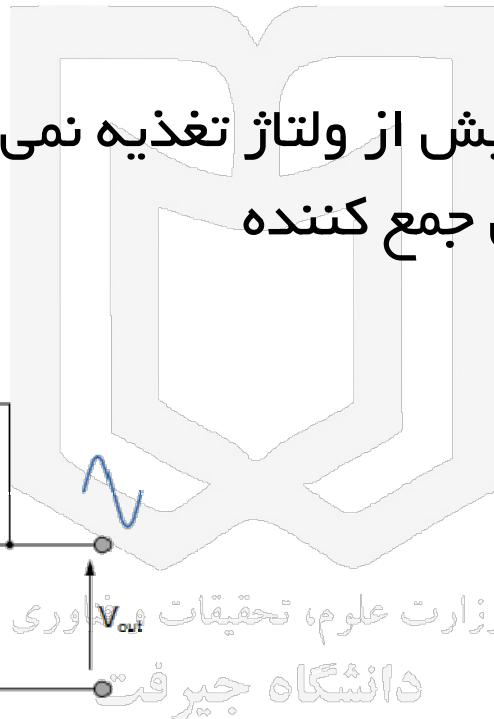- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- میکسر صوت از استفاده‌های جمع کننده







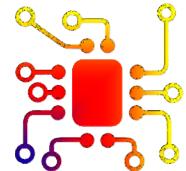وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

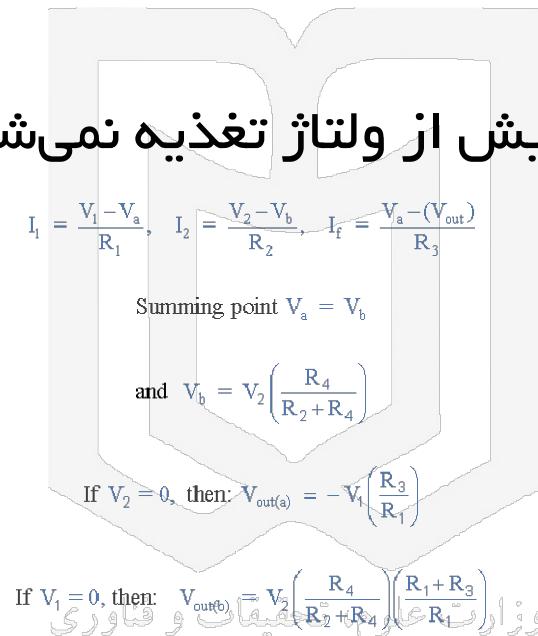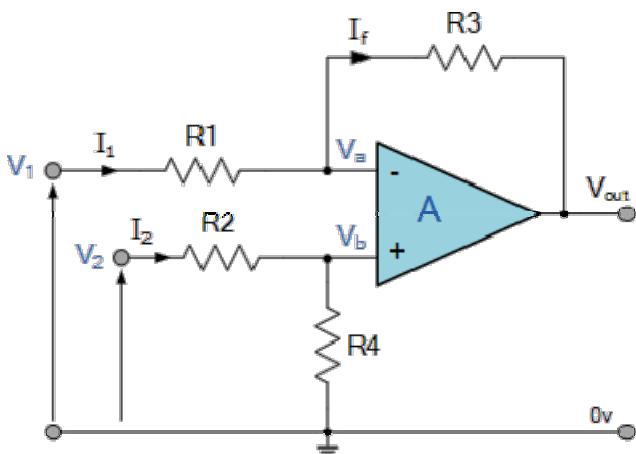- با فرض ایده‌آل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- تقویت کننده تفاضلی




$$\text{If } V_2 = 0, \text{ then: } V_{\text{out}(a)} = -V_1 \left(\frac{R_3}{R_1} \right)$$


دانشگاه علم و صنعتی پسرام

$$\therefore V_{\text{out}} = -V_1 \left(\frac{R_3}{R_1} \right) + V_2 \left(\frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) \left(\frac{R_1 + R_3}{R_1} \right)$$

Elecad.ir

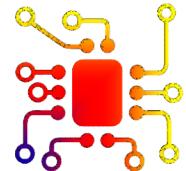

مدارهای op amp

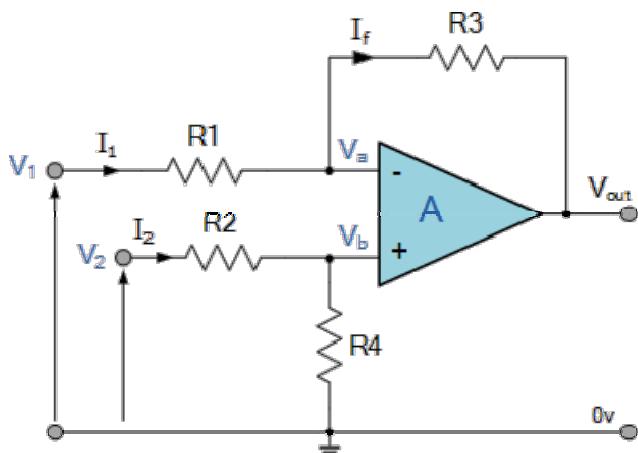

با فرض ایدهآل بودن

- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- تقویت کننده تفاضلی




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

$$R_1 = R_2 \text{ and } R_3 = R_4 \Rightarrow V_{\text{OUT}} = \frac{R_3}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 \Rightarrow V_{\text{out}} = V_2 - V_1$$




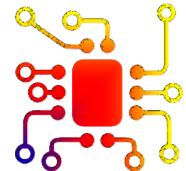وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




مدارهای op amp

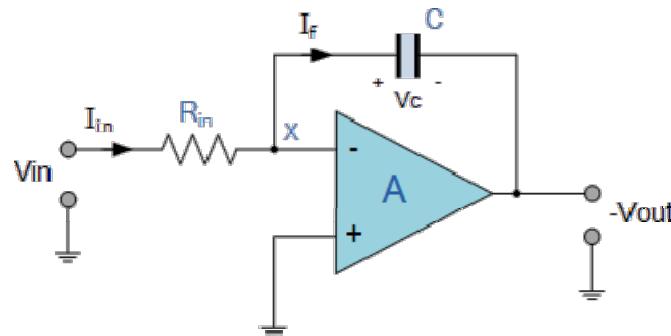- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- دیفرانسیل گیر




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت

$$V_S = - \frac{1}{RC} \int V_e dt$$

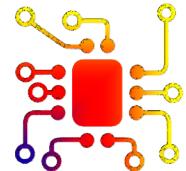

مدارهای op amp

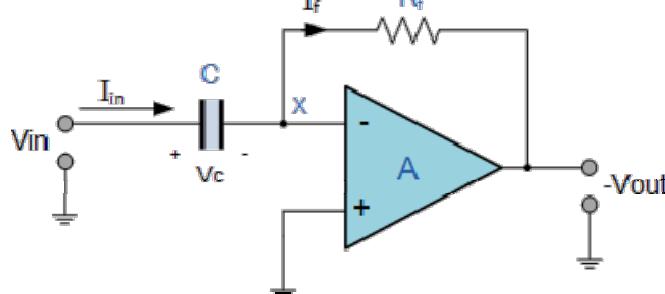- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- مشتق گیر



$$I_{IN} = I_F \text{ and } I_F = -\frac{V_{OUT}}{R_F}$$

$$Q = C \times V_{IN}$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \frac{dV_{IN}}{dt}$$

$$I_{IN} = C \frac{dV_{IN}}{dt} = I_F$$


$$V_{OUT} = -R_F C \frac{dV_{IN}}{dt}$$

$$\therefore -\frac{V_{OUT}}{R_F} = C \frac{dV_{IN}}{dt}$$


دانشگاه جیرفت



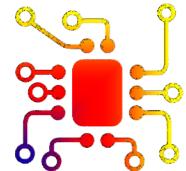وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

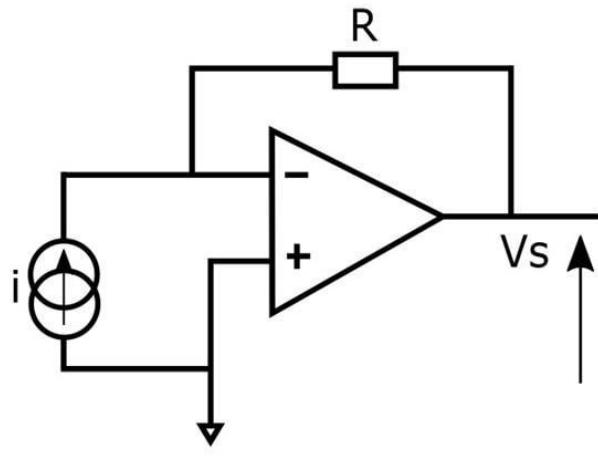

$$V_s = RI$$

- یک ردیاب نوری نور را به جریان تبدیل می کند. برای تبدیل جریان به ولتاژ، یک مدار ساده با یک تقویت کننده عملیاتی، یک حلقه بازخورد از طریق یک مقاومت روی غیر معکوس، و دیود متصل بین دو پایه ورودی به شما امکان می دهد ولتاژ خروجی متناسب با جریان تولید شده توسط فوتودیود دریافت کنید، که با ویژگی های نور مشهود است.



دانشگاه جیرفت




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



مدارهای op amp

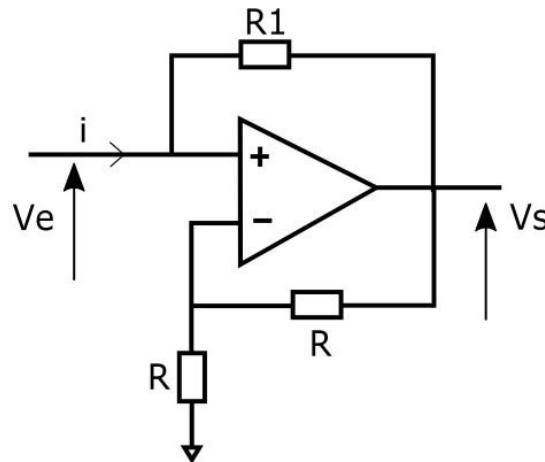- با فرض ایدهآل بودن
- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی‌شود.
- مقاومت منفی



$$V_e = -R_1 I$$




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دانشگاه جیرفت

مقاومت منفی در کنترل سرعت موتور و ترمزهای الکترونیکی استفاده می‌شود.

Ideal op-amp

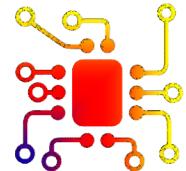

مدارهای op amp

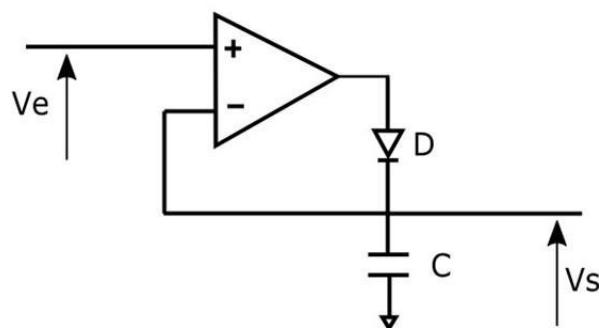

- با فرض ایدهآل بودن

خازن به عنوان حافظه استفاده می شود. هنگامی که ولتاژ

ورودی در ورودی غیر معکوس بیشتر از ولتاژ ورودی معکوس

است که ولتاژ دو طرف خازن نیز می باشد، تقویت کننده وارد

حالت اشباع شده و دیود به سمت جلو می رود و خازن را شارژ

می کند. با فرض اینکه خازن تخلیه سریع خود را نداشته

باشد، زمانی که ولتاژ ورودی V_e کمتر از ولتاژ دو طرف خازن

باشد، دیود مسدود می شود. از این رو پیک ولتاژ به لطف


خازن ثبت می شود.

- بهره بی نهایت ولی خروجی بیش از ولتاژ تغذیه نمی شود.




• حسگر قله موج



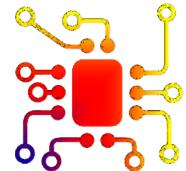وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



تقویت کننده عملیاتی واقعی

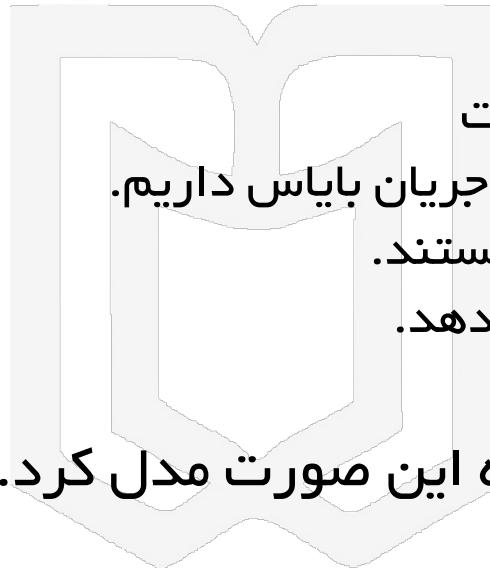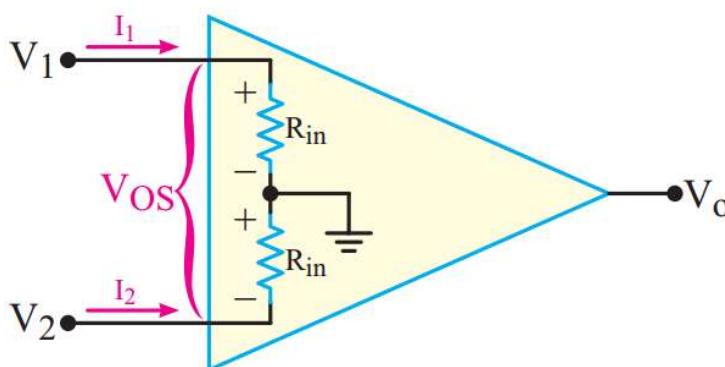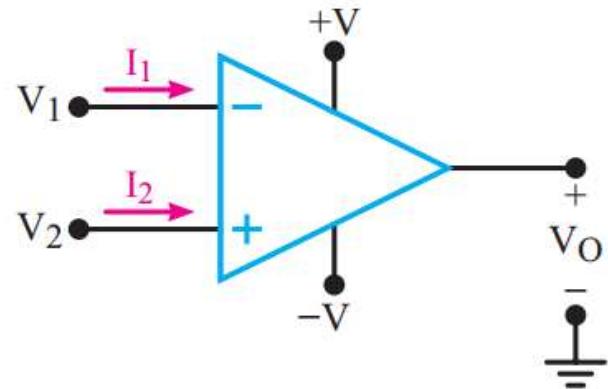

- جریان‌های بایاس ورودی:


- مقاومت ورودی بینهایت نیست
- مقداری جریان ورودی به نام جریان بایاس داریم.
- جریان دو پایه معمولاً برابر نیستند.
- کارخانه جریان میانگین را می‌دهد.

- می‌توان مقاومت ورودی را به این صورت مدل کرد.



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



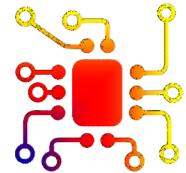وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



جبران خطای ناشی از جریان آفست

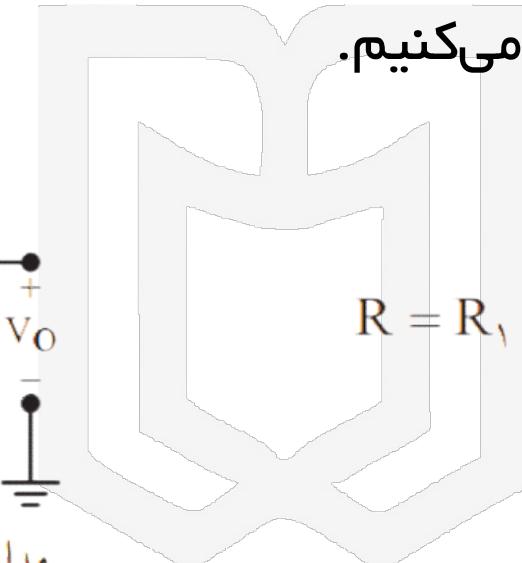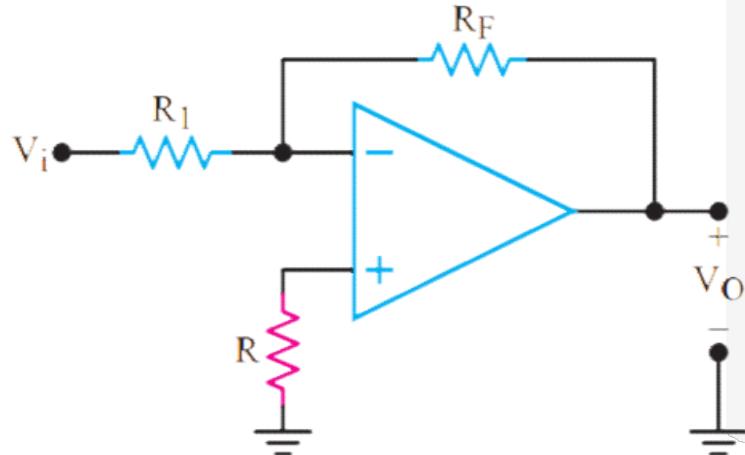

مدار تقویت‌کننده معکوس‌کننده با مقاومت جبران کننده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دانشگاه جیرفت

- مقاومت R را به مدار اضافه می‌کنیم.
- مقدار مقاومت R :


$$R = R_1 \parallel R_F = \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F}$$



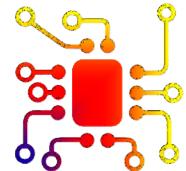وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




حل تمرین

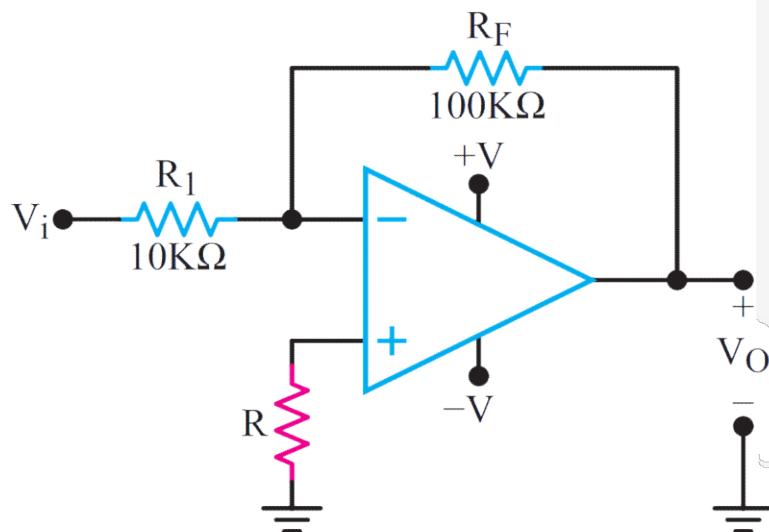

- در مدار زیر مقدار مقاومت R چقدر باشد تا خطای ناشی از جریان آفست جبران شود.
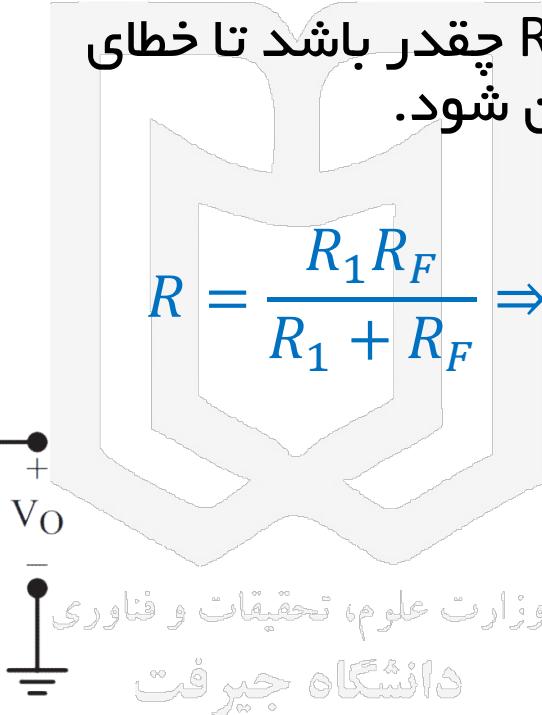
$$R = \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F} \Rightarrow \frac{100 \times 10}{100 + 10} = 9.1 K\Omega$$



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




ولتاژ آفست







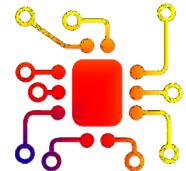وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



تنظیم ولتاژ آفست

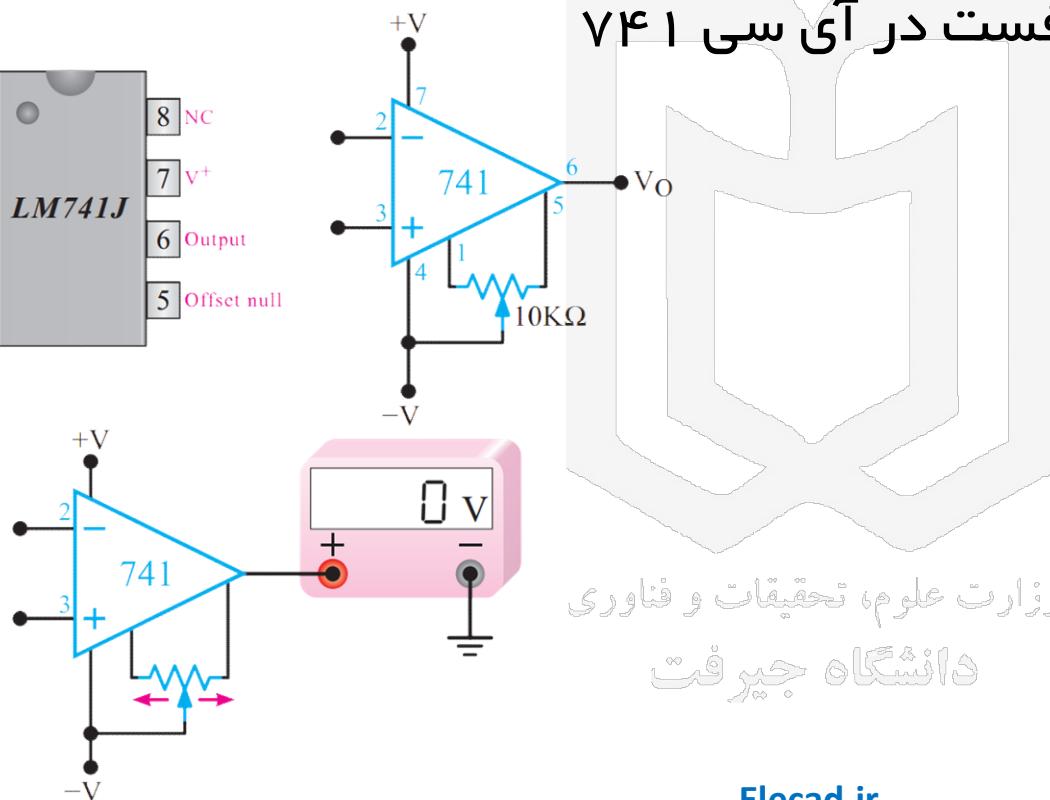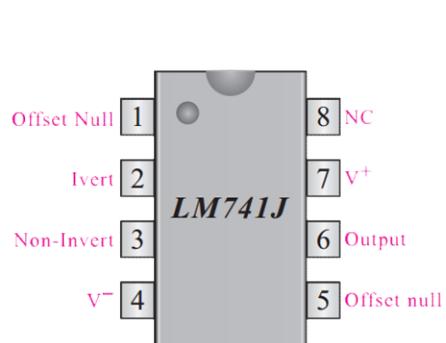

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت


Elecad.ir

Real op-amp



- وجود پایه‌های تنظیم ولتاژ آفست در آی سی ۷۴۱
- تنظیم با پتانسیومتر
- پایه‌های ۱ و ۵



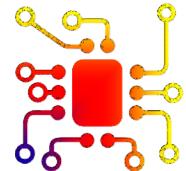وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت




سرعت چرخش (Skew rate)

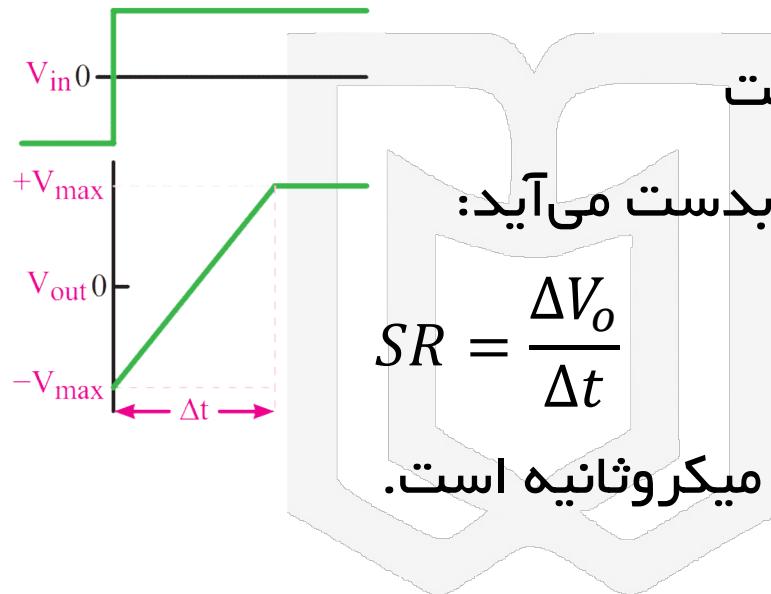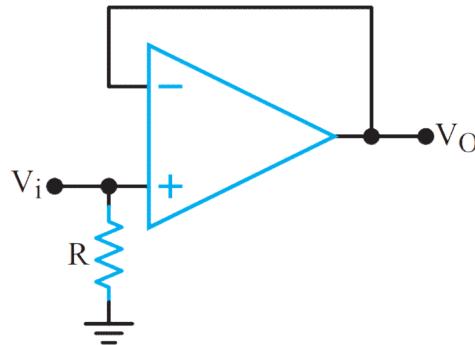


- وجود تأخیر در مدار بافر مثبت
- سرعت چرخش از رابطه زیر بدست می‌آید:
- واحد سرعت چرخش ولت بر میکروثانیه است.

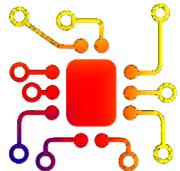وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه جیرفت



حل تمرین

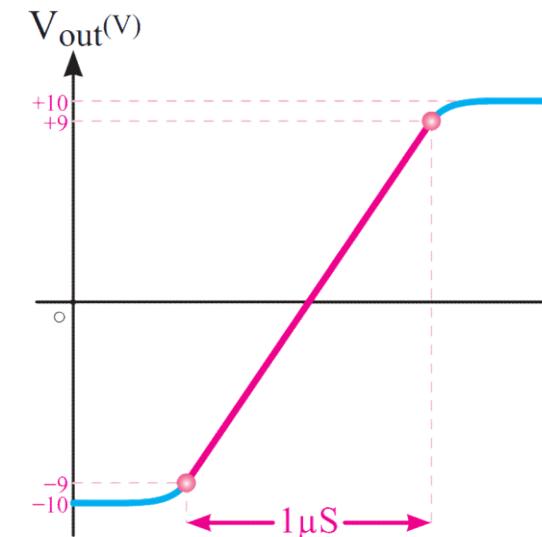

- اگر موج ورودی یک آپ امپ به صورت پله‌ای و شکل ولتاژ خروجی به صورت شکل زیر باشد سرعت چرخش را محاسبه کنید:

چون ولتاژ خروجی ایده‌آل نیست، حداقل تغییرات ولتاژ خروجی را در 90° درصد دامنه ماکزیمم آن یعنی ± 9 ولت در نظر می‌گیریم. تغییر زمان از -9 ولت تا $+9$ ولت برابر یک میکروثانیه است لذا تغییرات ولتاژ خروجی $\Delta V_o = +9 - (-9) = 18$ ولت

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} = \frac{18}{1} = 18V/\mu sec$$